

DLD LAB WIN 2021

LAB 4

Aim: To simulate different types of logic gates DeMUX-1to4 and MUX-6to1

Tools used: vivado software

Truth tables:

DeMux-1to4:

Data Input	Select Inputs		Outputs			
D	S_1	S_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
D	0	0	0	0	0	D
D	0	1	0	0	D	0
D	1	0	0	D	0	0
D	1	1	D	0	0	0

MUX-16to1:

TRUTH TABLE

S0	S1	S2	S3	\bar{E}	SELECTED CHANNEL
X	X	X	X	1	None
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	2
1	1	0	0	0	3
0	0	1	0	0	4
1	0	1	0	0	5
0	1	1	0	0	6
1	1	1	0	0	7
0	0	0	1	0	8
1	0	0	1	0	9
0	1	0	1	0	10
1	1	0	1	0	11
0	0	1	1	0	12
1	0	1	1	0	13
0	1	1	1	0	14
1	1	1	1	0	15


H= High Level

L= Low Level


X= Don't Care

Circuit diagrams

Demux-1to4:

 

Mux 16to1:

 

Codes:

Demux-1to4:

```
19 //
20 //////////////////////////////////////
21
22 module dem_1_4(i0,i1,i2,i3,s0,s1,z);
23   input s0,s1,z;
24   output i0,i1,i2,i3;
25   and3 f4((~s0), (~s1), z, i0);
26   and3 f2((~s0), s1, z, i1);
27   and3 f3(s0, (~s1), z, i2);
28   and3 f1(s0, s1, z, i3);
29 endmodule
30 module and3(a,b,c,z);
31   input a,b,c;
32   output z;
33   assign z = a & b & c;
34 endmodule
35
36
```

Test bench code demux 4:1:

```
1
2
3 module tb_dem_1_4;
4   reg s0,s1,z;
5   wire i0,i1,i2,i3;
6
7   dem_1_4 a2(i0,i1,i2,i3,s0,s1,z);
8   initial
9   begin
10      z = 1'b1;
11      s0 = 1'b0;s1 = 1'b0;
12      #10 s0 = 1'b0;s1 = 1'b1;
13      #10 s0 = 1'b1;s1 = 1'b0;
14      #10 s0 = 1'b1;s1 = 1'b1;
15   end
16   endmodule
17
```

Mux 16:1

```
22
23 module mux16_1(i0,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9,i10,i11,i12,i13,i14,i15,s0,s1,s2,s3,z);
24 input i0,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9,i10,i11,i12,i13,i14,i15,s0,s1,s2,s3;
25 output reg z;
26 always@(i0,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9,i10,i11,i12,i13,i14,i15,s0,s1,s2,s3)
27 begin
28   if(s0 == 1'b0 && s1 == 1'b0 && s2 == 1'b0 && s3 == 1'b0)
29     z = i0;
30   else if(s0 == 1'b0 && s1 == 1'b0 && s2 == 1'b0 && s3 == 1'b1)
31     z = i1;
32   else if(s0 == 1'b0 && s1 == 1'b0 && s2 == 1'b1 && s3 == 1'b0)
33     z = i2;
34   else if(s0 == 1'b0 && s1 == 1'b0 && s2 == 1'b1 && s3 == 1'b1)
35     z = i3;
36   else if(s0 == 1'b0 && s1 == 1'b1 && s2 == 1'b0 && s3 == 1'b0)
37     z = i4;
38   else if(s0 == 1'b0 && s1 == 1'b1 && s2 == 1'b0 && s3 == 1'b1)
39     z = i5;
40   else if(s0 == 1'b0 && s1 == 1'b1 && s2 == 1'b1 && s3 == 1'b0)
41     z = i6;
42   else if(s0 == 1'b0 && s1 == 1'b1 && s2 == 1'b1 && s3 == 1'b1)
43     z = i7;
44   else if(s0 == 1'b1 && s1 == 1'b0 && s2 == 1'b0 && s3 == 1'b0)
45     z = i8;
46   else if(s0 == 1'b1 && s1 == 1'b0 && s2 == 1'b0 && s3 == 1'b1)
47     z = i9;
48   else if(s0 == 1'b1 && s1 == 1'b0 && s2 == 1'b1 && s3 == 1'b0)
49     z = i10;
50   else if(s0 == 1'b1 && s1 == 1'b0 && s2 == 1'b1 && s3 == 1'b1)
51     z = i11;
52   else if(s0 == 1'b1 && s1 == 1'b1 && s2 == 1'b0 && s3 == 1'b0)
53     z = i12;
54   else if(s0 == 1'b1 && s1 == 1'b1 && s2 == 1'b0 && s3 == 1'b1)
55     z = i13;
56   else if(s0 == 1'b1 && s1 == 1'b1 && s2 == 1'b1 && s3 == 1'b0)
57     z = i14;
58   else
59     z = i15;
60 end
61 endmodule
62
```



Testbench code mux 16:1

```
module tb_mux16_1;
reg i0,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9,i10,i11,i12,i13,i14,i15,s0,s1,s2,s3;
wire z;



mux16_1 x3(i0,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9,i10,i11,i12,i13,i14,i15,s0,s1,s2,s3,z);
initial
begin



    i0 = 1'b0;i1 = 1'b1;i2 = 1'b0;i3 = 1'b1;
    i4 = 1'b0;i5 = 1'b1;i6 = 1'b0;i7 = 1'b1;
    i8 = 1'b0;i9 = 1'b1;i10 = 1'b0;i11 = 1'b1;
    i12 = 1'b0;i13 = 1'b1;i14 = 1'b0;i15 = 1'b1;
    s0 = 1'b0;s1 = 1'b0;s2 = 1'b0;s3 = 1'b0;
    #10 s0 = 1'b0;s1 = 1'b0;s2 = 1'b0;s3 = 1'b1;
    #10 s0 = 1'b0;s1 = 1'b0;s2 = 1'b1;s3 = 1'b0;
    #10 s0 = 1'b0;s1 = 1'b0;s2 = 1'b1;s3 = 1'b1;
    #10 s0 = 1'b0;s1 = 1'b1;s2 = 1'b0;s3 = 1'b0;
    #10 s0 = 1'b0;s1 = 1'b1;s2 = 1'b0;s3 = 1'b1;
    #10 s0 = 1'b0;s1 = 1'b1;s2 = 1'b1;s3 = 1'b0;
    #10 s0 = 1'b0;s1 = 1'b1;s2 = 1'b1;s3 = 1'b1;
    #10 s0 = 1'b1;s1 = 1'b0;s2 = 1'b0;s3 = 1'b0;
    #10 s0 = 1'b1;s1 = 1'b0;s2 = 1'b0;s3 = 1'b1;
    #10 s0 = 1'b1;s1 = 1'b0;s2 = 1'b1;s3 = 1'b0;
    #10 s0 = 1'b1;s1 = 1'b0;s2 = 1'b1;s3 = 1'b1;
    #10 s0 = 1'b1;s1 = 1'b1;s2 = 1'b0;s3 = 1'b0;
    #10 s0 = 1'b1;s1 = 1'b1;s2 = 1'b0;s3 = 1'b1;
    #10 s0 = 1'b1;s1 = 1'b1;s2 = 1'b1;s3 = 1'b0;
    #10 s0 = 1'b1;s1 = 1'b1;s2 = 1'b1;s3 = 1'b1;
end
endmodule
```




Output Demux 4to1:

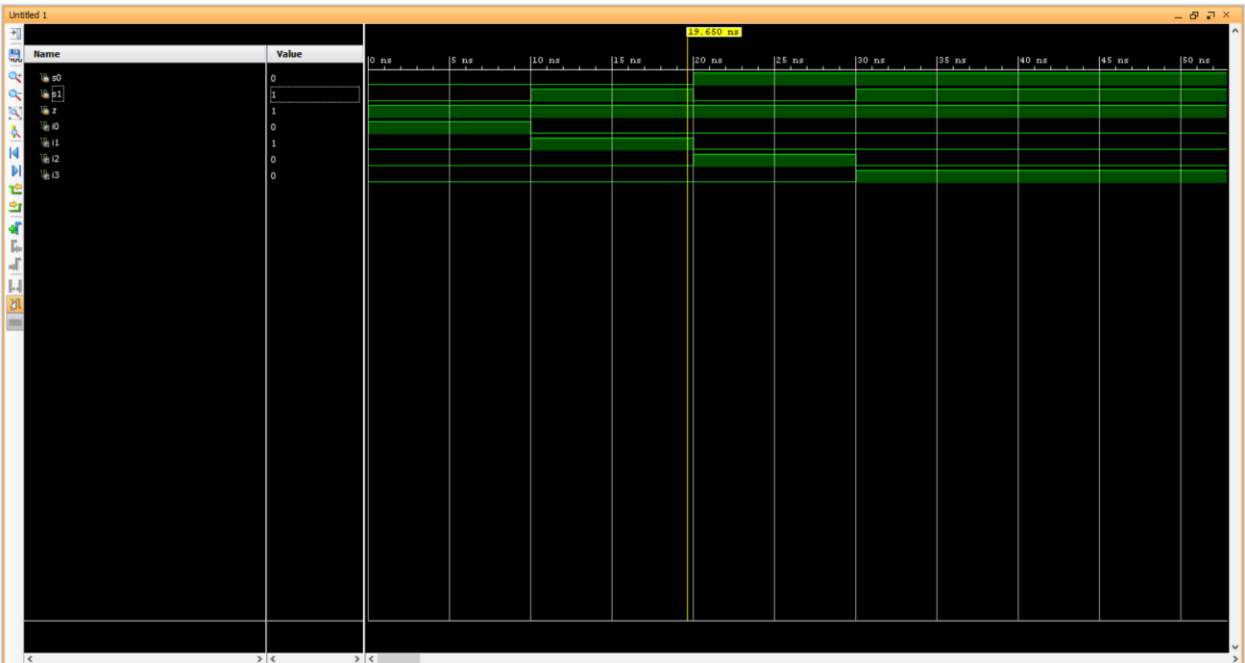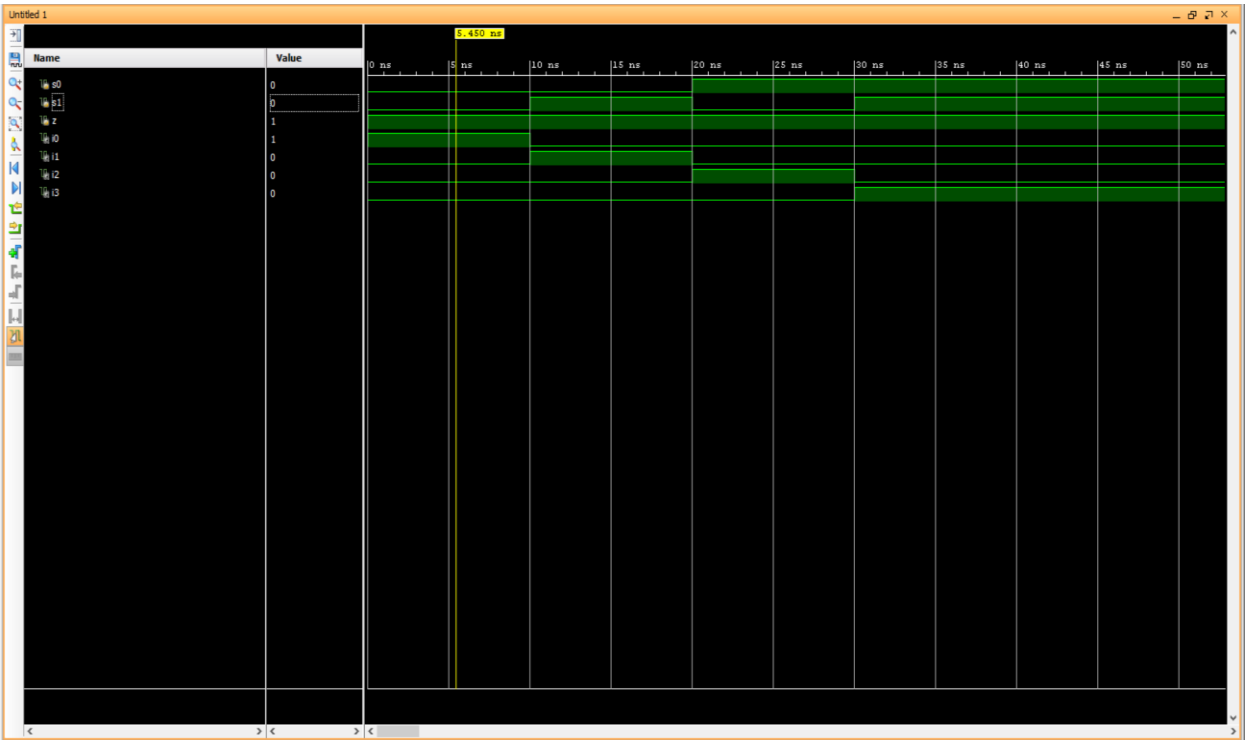


Mux 16:1 outputs:

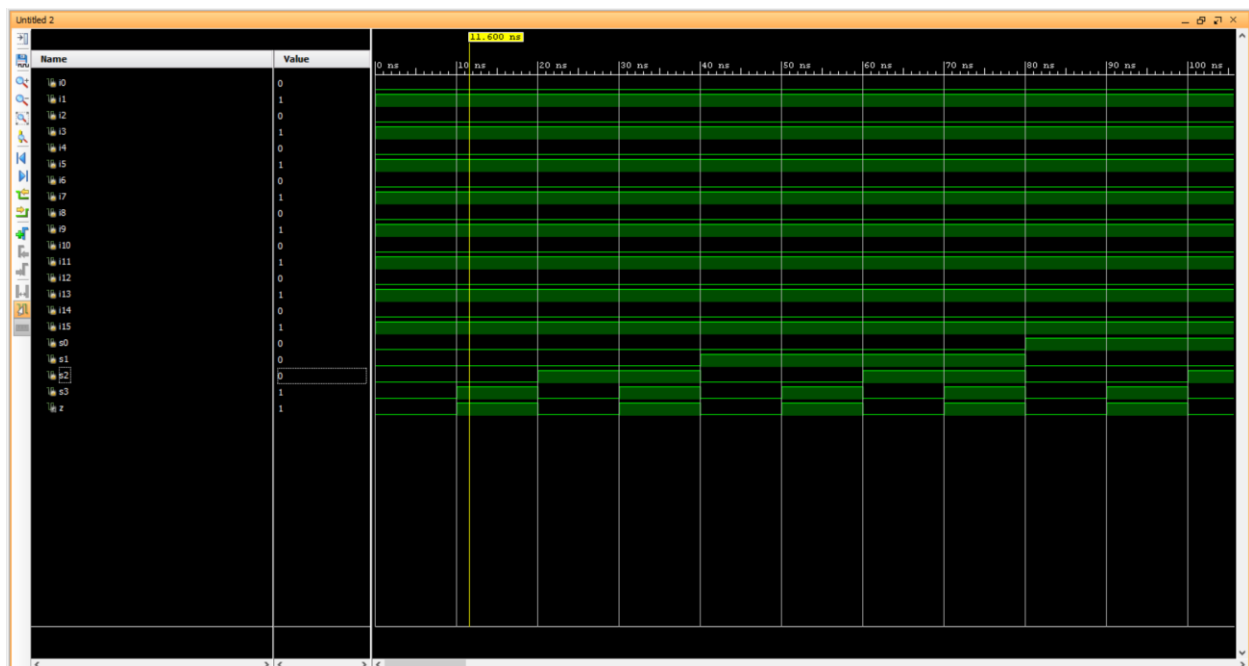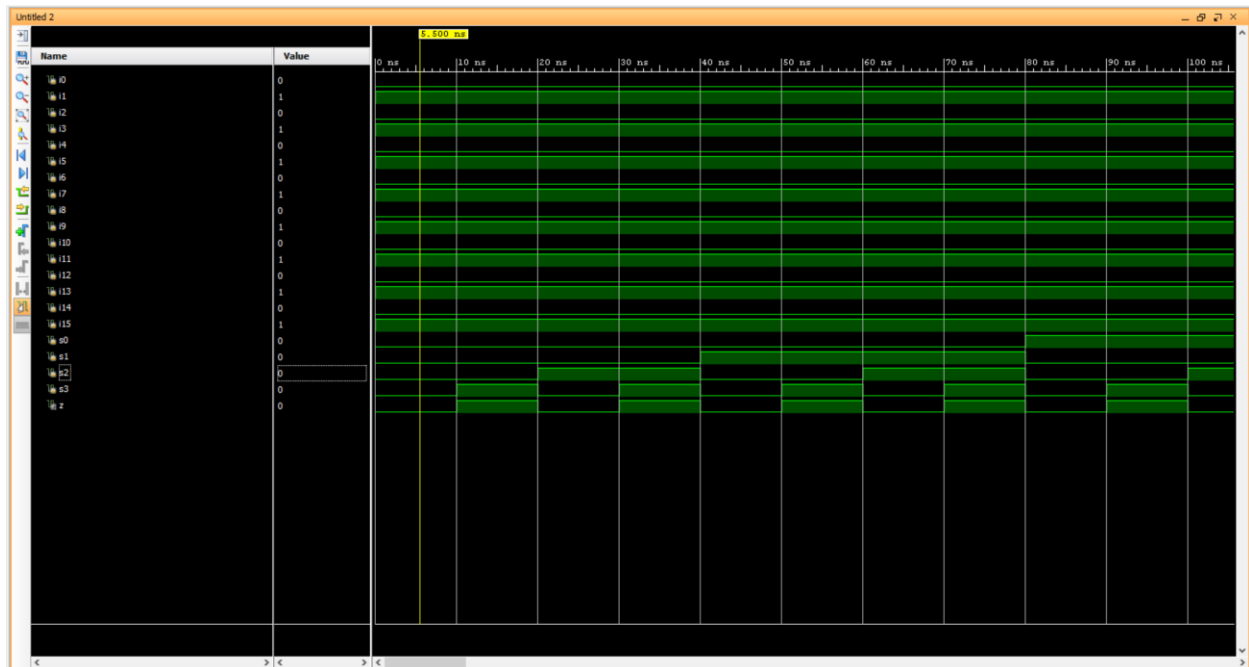

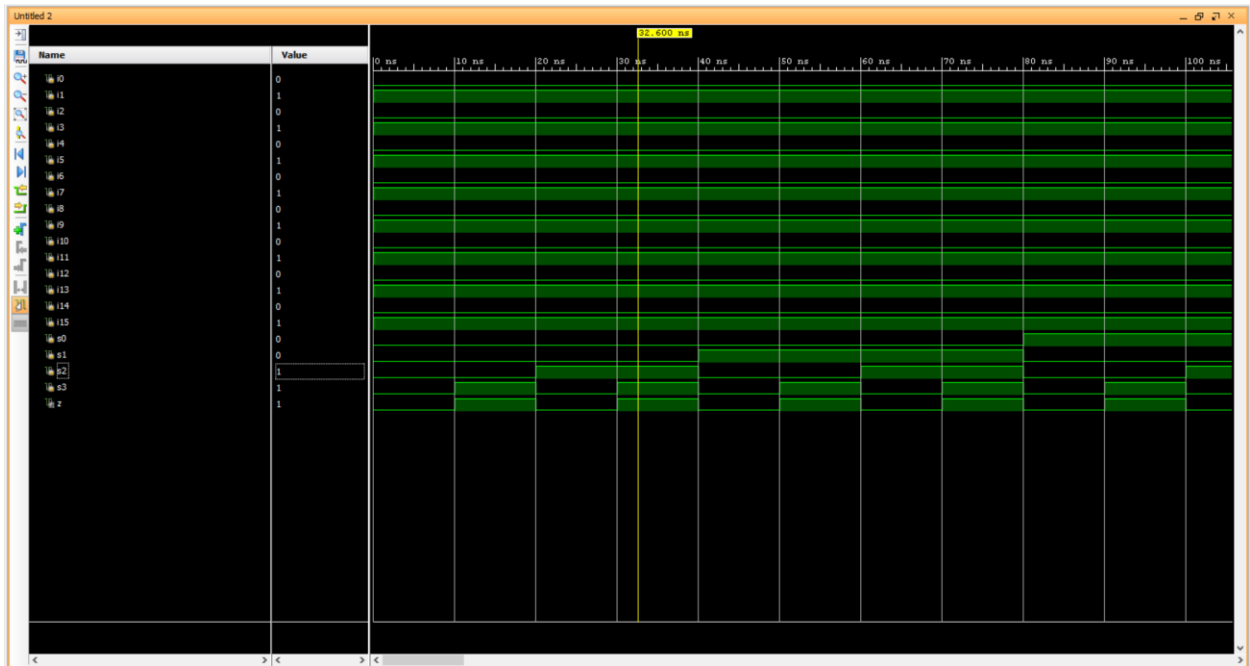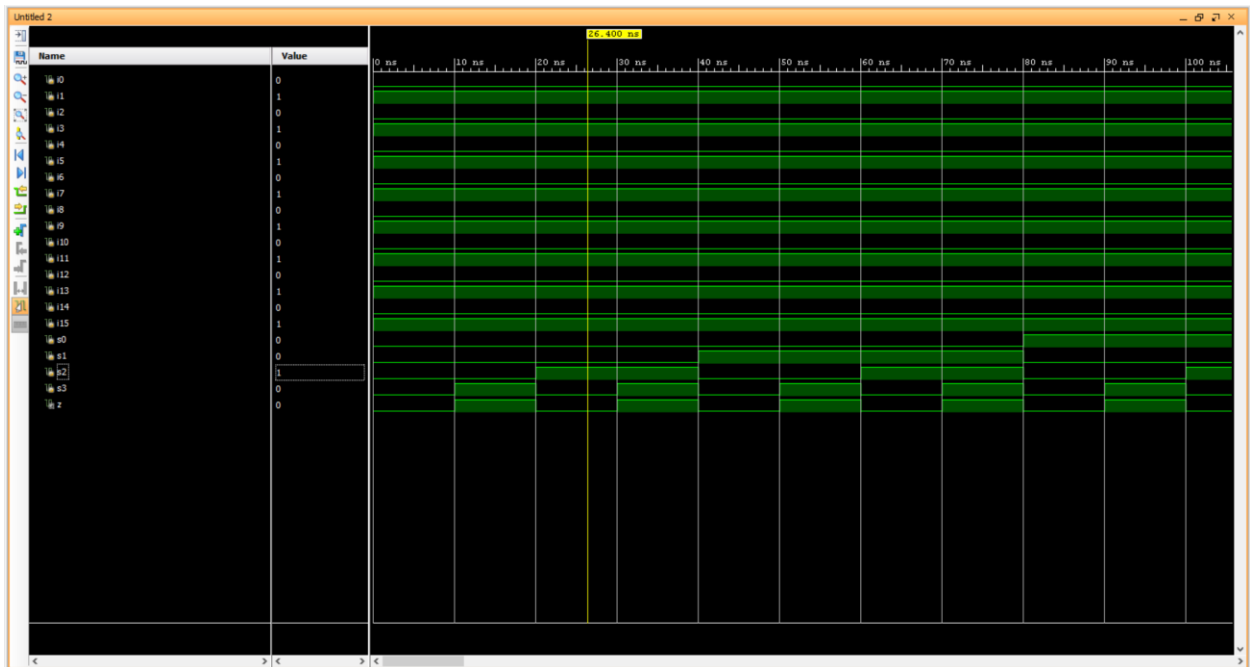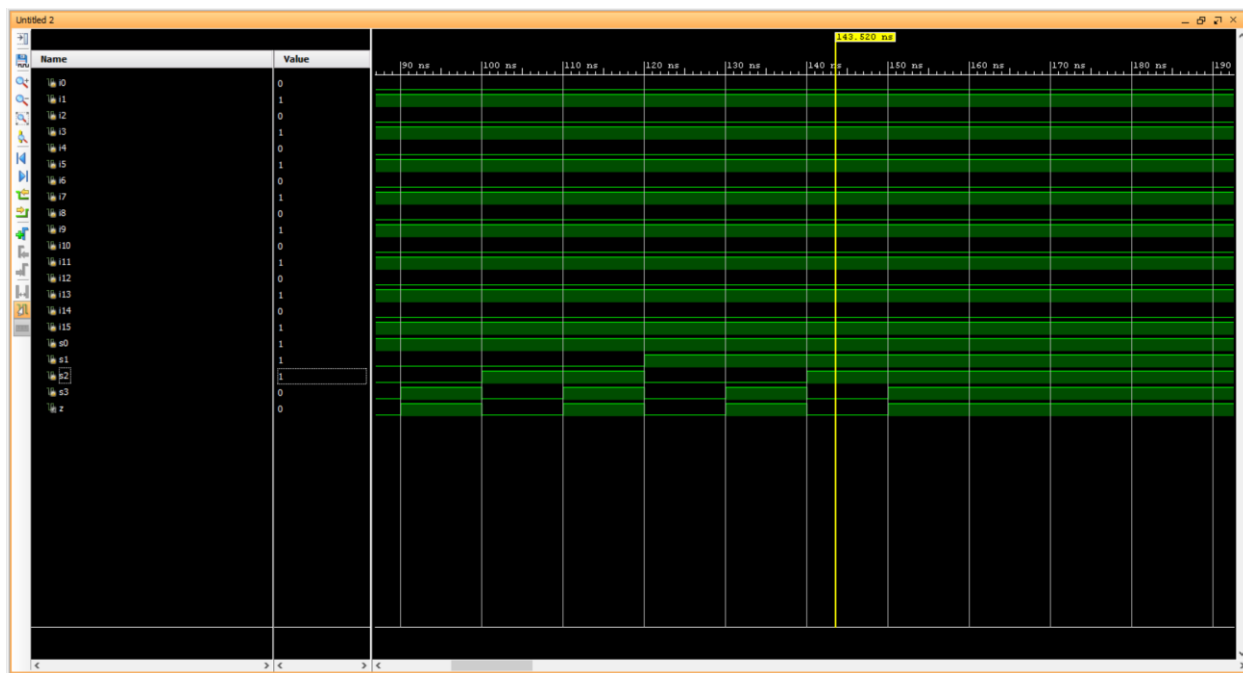 



 

Conclusion:

Now I got full knowledge about the mutliplexer and demultiplexer