

DLD

EXPERIMENT - 7

Aim: To simulate the logic gates of JK flipflop and D flipflop

Tools used: vivado software

Truth tables:


Jk flipflop:

Truth table for jk flipflop			
clk	j	k	Q _{n+1}
0	x	x	Q _n
1	0	0	Q _n
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	Q _n

D flipflop:

Truth table for D flipflop			
clk	D	q	Qbar
0	0	Q	Qbar
0	1	Q	Qbar
1	0	0	1
1	1	1	0

Diagrams of JK flipflop and D flipflop:

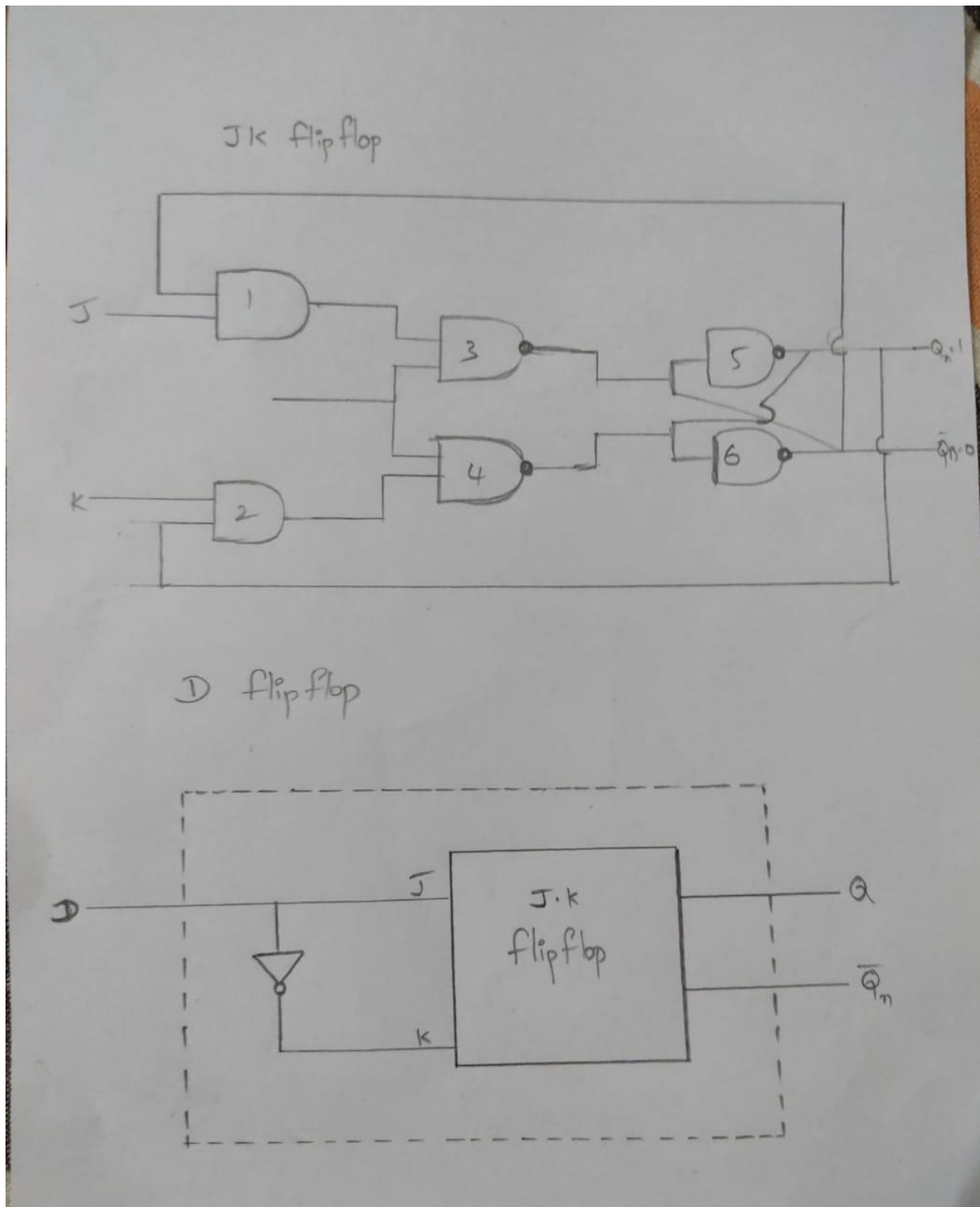

Verilog codes:

JK flipflop:

```
23 module jk_ff(j,k,clk,q,qbar);
24 input j,k,clk;
25 output q,qbar;
26
27 reg qn,q,qbar;
28
29 initial
30 begin
31 q=0;
32 qbar=1;
33 end
34
35 always@(posedge clk)
36 begin
37 if(j==0 && k == 0)
38     qn = q;
39 else if(j == 0 && k == 1)
40     qn = 0;
41 else if(j == 1 && k == 0)
42     qn = 1;
43 else
44     qn = ~q;
45 q = qn;
46 qbar = ~qn;
47 end
48 endmodule
```

Test bench code:

```
23 module tb_jk_ff;
24 reg j,k,clk;
25 wire q,qbar;
26
27 jk_ff al(j,k,clk,q,qbar);
28
29 initial
30 begin
31 j=0;k=0;clk=0;
32 end
33
34 always
35 begin
36 #10 clk = ~clk;
37 #20 j = 0;k = 1;
38 #20 j = 1;k = 1;
39 #20 j = 1;k = 1;
40 #20 j = 0;k = 0;
41 end
42 endmodule
```

D flipflop:



```
23 module d_ff(clk,rst,d,q,qbar);
24 input clk,rst,d;
25 output q,qbar;
26 reg q,qbar;
27 initial
28 begin
29 q = 1'b0;qbar = 1'b1;
30 end
31 always @ (posedge clk or posedge rst)
32 begin
33     if (rst == 1)
34         q <= 1'd0;
35     else
36         q <= d;
37 assign qbar = !q;
38 end
39 endmodule
```



Test bench code:


```
23 module tb_d_ff;
24 reg clk,rst,d;
25 wire q,qbar;
26 d_ff d1(clk,rst,d,q,qbar);
27 initial
28 begin
29 clk = 0;rst = 0;d = 0;
30 #20 rst = 0; d = 1;
31 #20 rst = 1; d = 0;
32 #20 rst = 0; d = 0;
33 #20 rst = 1; d = 1;
34 end
35 always
36 begin
37 #5 clk = !clk;
38 end
39 endmodule
```

Outputs:


JK flipflop:

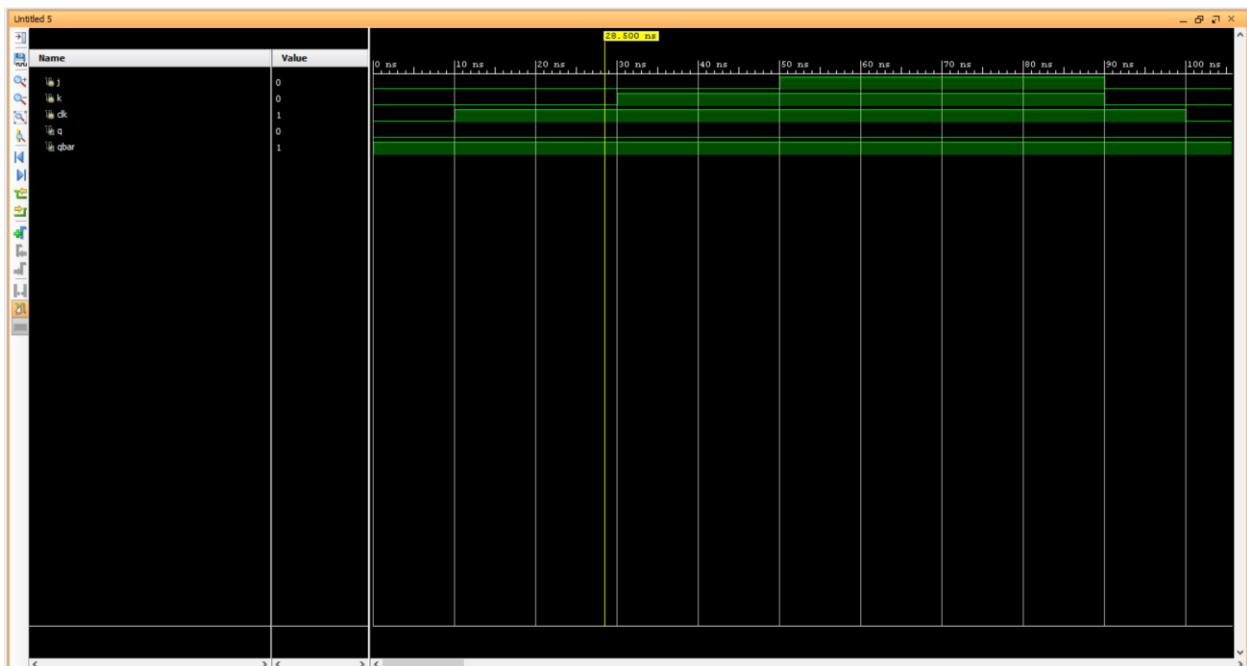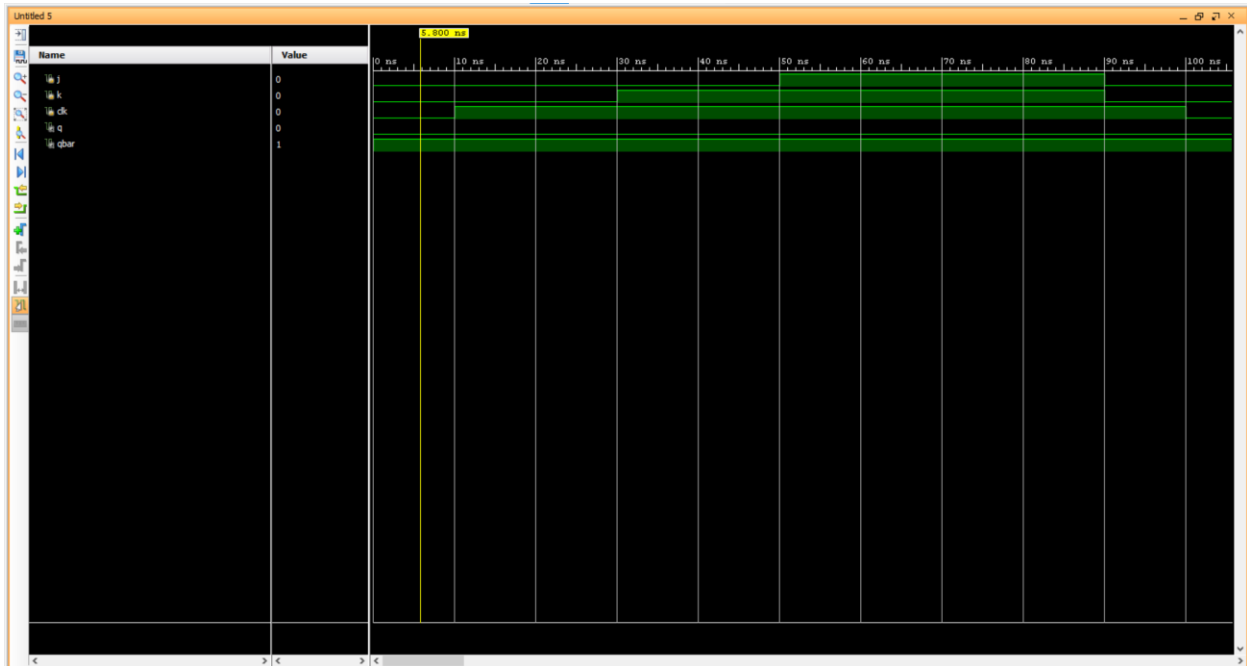


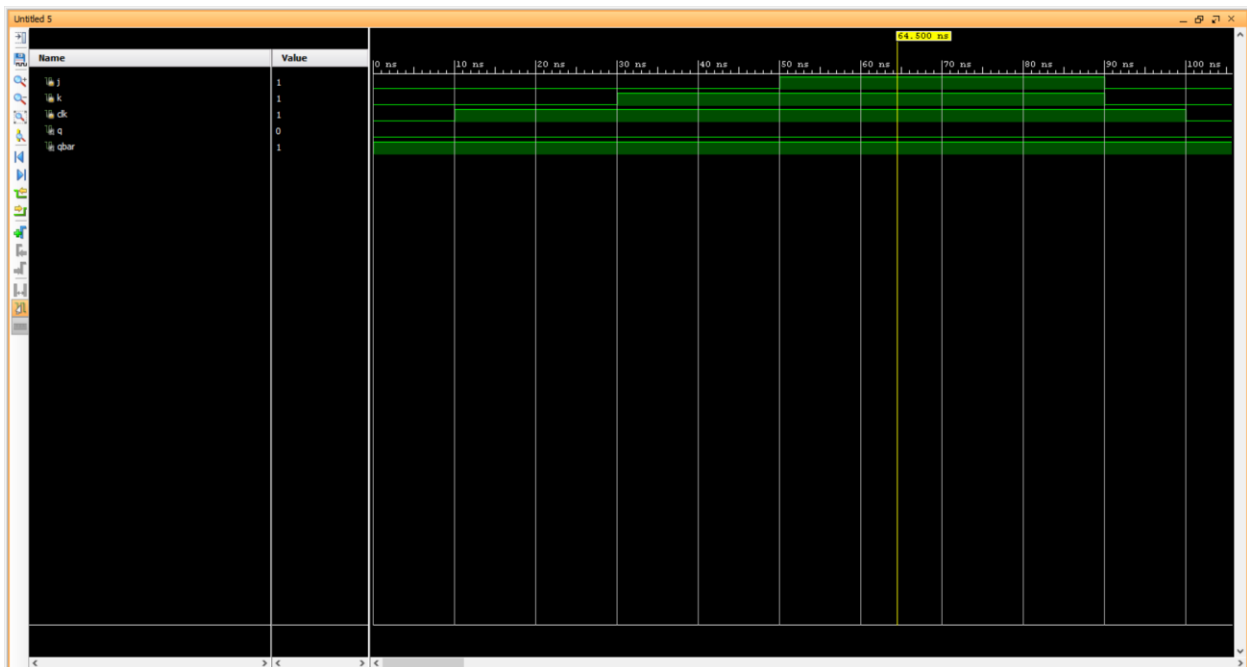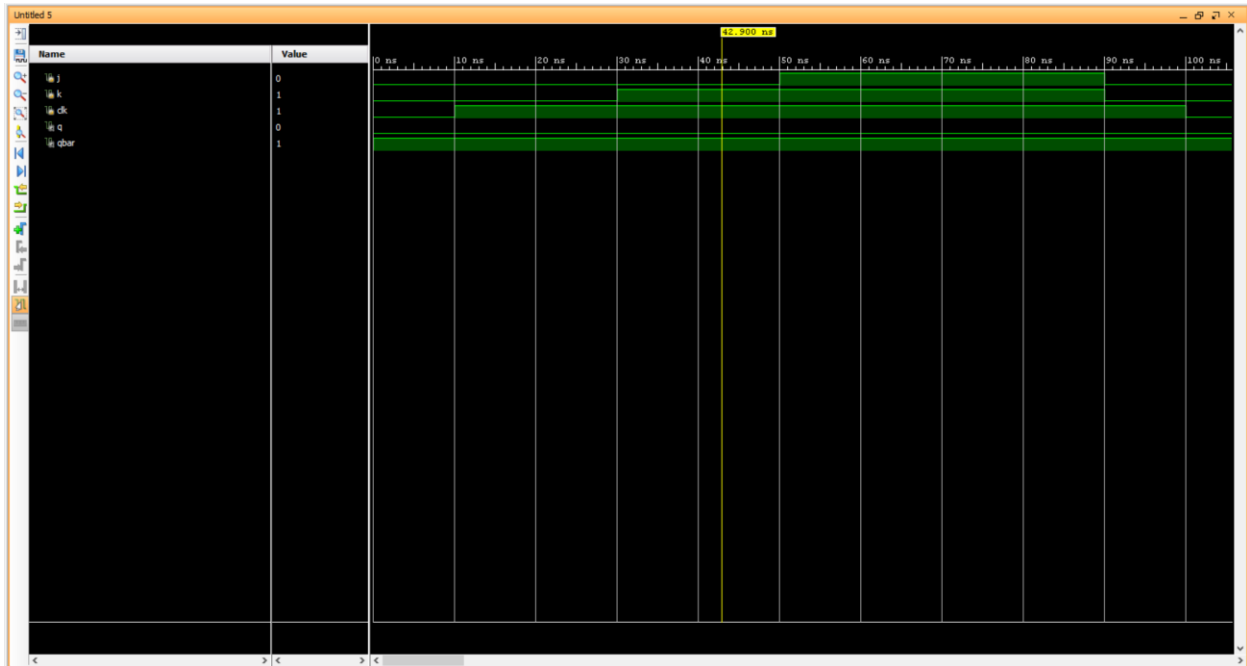


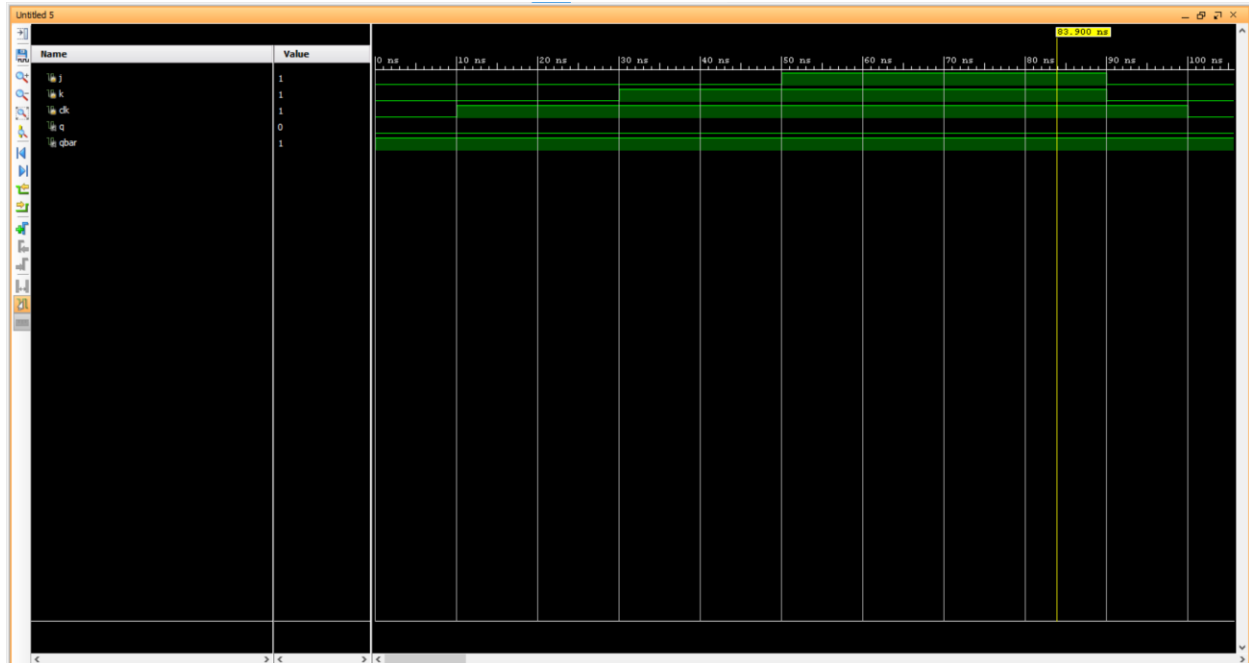


D flipflop:

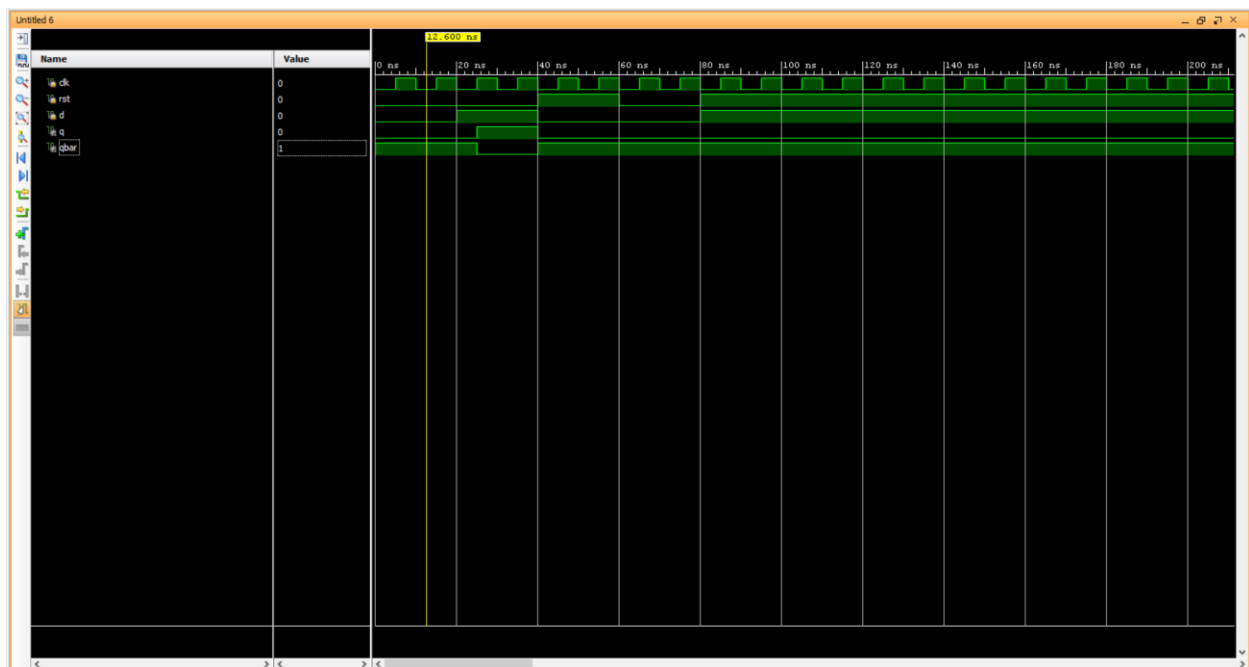


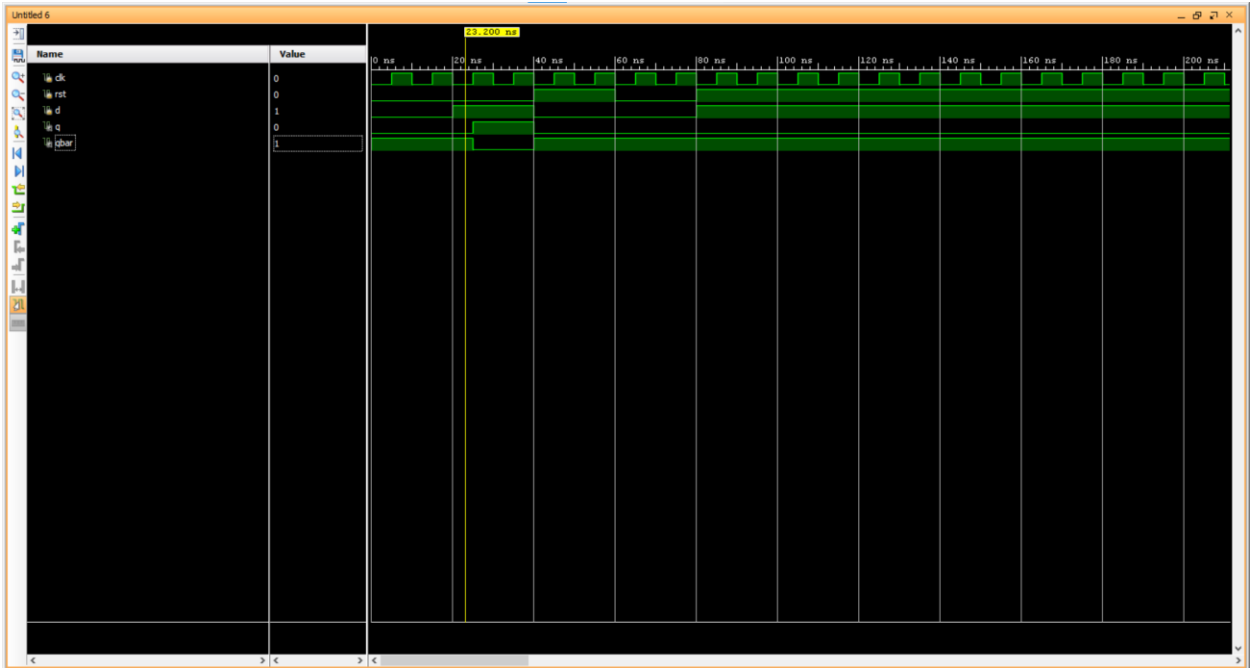

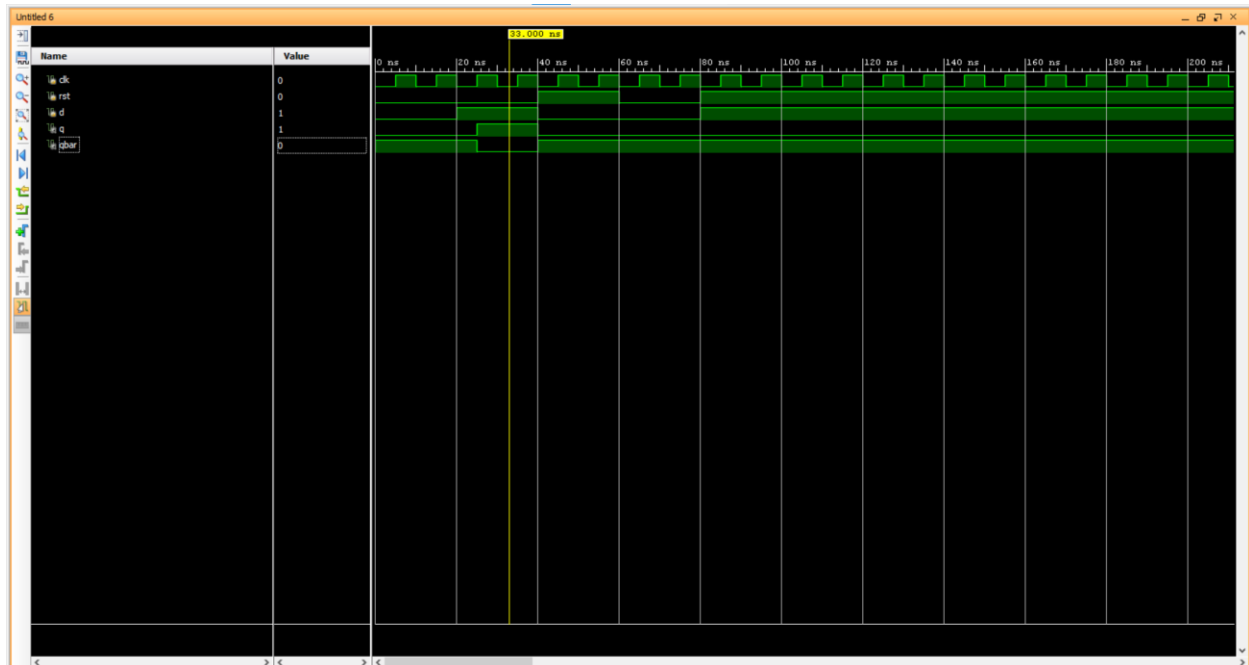



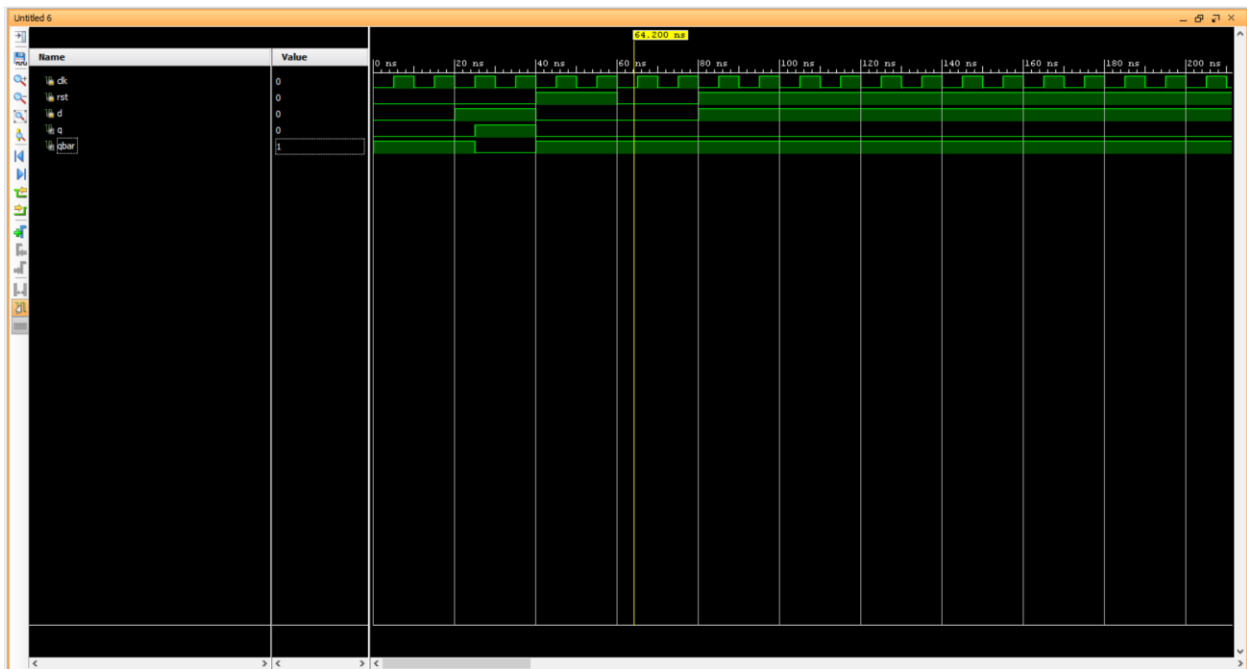

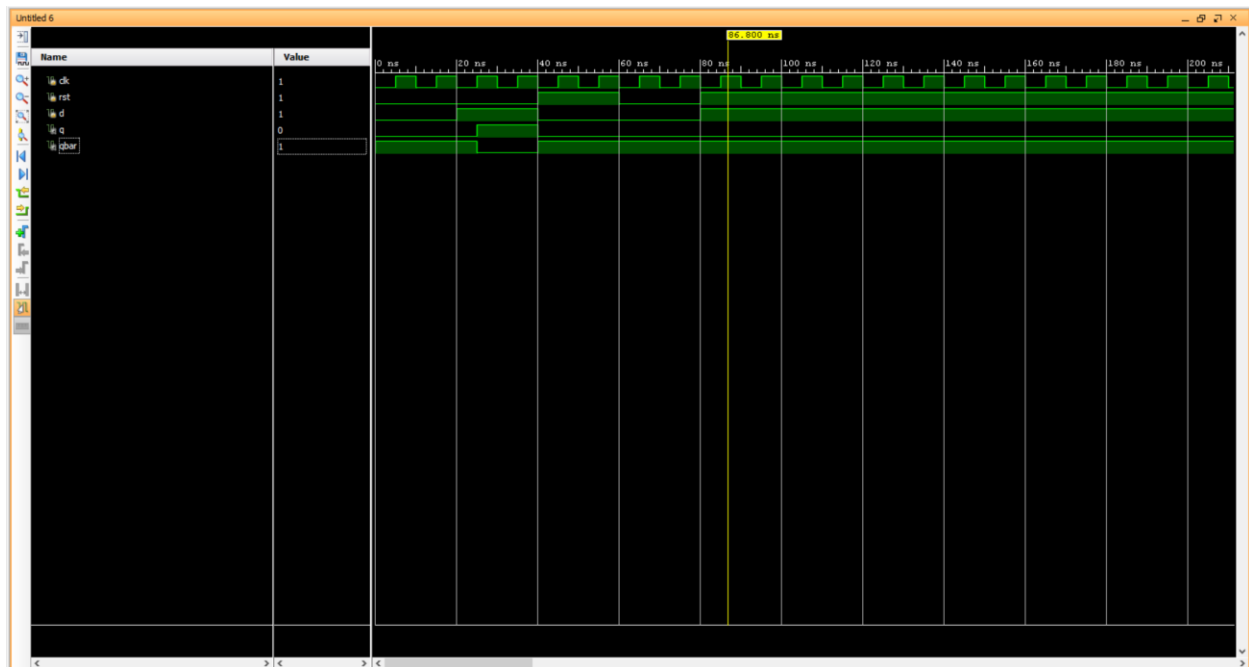

Conclusion: in this I got knowledge in different types of flipflops in that SR flipflop and JK flipflop and D flipflop I learnt