

**DLD LAB WIN 2021****Experiment 6**

**Aim:** To simulate logic gates 1. 1bit comparator

2. 2bit comparator

3. 4bit comparator

4. 6bit comparator

**Tools used:** vivado software

**Truth tables:**

**1bit comparator:**

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>a&lt;b</b>	<b>a&gt;b</b>	<b>a=b</b>
0	0	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

2bit comparator:

A		B				
a1	a0	b1	b0	A<B	A>B	A=B
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1

4 bit comparator:

$a_3b_3$	$a_2b_2$	$a_1b_1$	$a_0b_0$	$A < B$	$A > B$	$A = B$
$a_3 > b_3$	x	x	x	0	1	0
$a_3 < b_3$	x	x	x	1	0	0
$a_3 = b_3$	$a_2 > b_2$	x	x	0	1	0
$a_3 = b_3$	$a_2 < b_2$	x	x	1	0	0
$a_3 = b_3$	$a_2 = b_2$	$a_1 > b_1$	x	0	1	0
$a_3 = b_3$	$a_2 = b_2$	$a_1 < b_1$	x	1	0	0
$a_3 = b_3$	$a_2 = b_2$	$a_1 = b_1$	$a_0 > b_0$	0	1	0
$a_3 = b_3$	$a_2 = b_2$	$a_1 = b_1$	$a_0 < b_0$	1	0	0
$a_3 = b_3$	$a_2 = b_2$	$a_1 = b_1$	$a_0 = b_0$	0	0	1

6bit comparator:

$a_5b_5$	$a_4b_4$	$a_3b_3$	$a_2b_2$	$a_1b_1$	$a_0b_0$	$A < B$	$A > B$	$A = B$
$a_5 > b_5$	x	x	x	x	x	0	1	0
$a_5 < b_5$	x	x	x	x	x	0	0	1
$a_5 = b_5$	$a_4 > b_4$	x	x	x	x	0	1	0
$a_5 = b_5$	$a_4 < b_4$	x	x	x	x	0	0	1
$a_5 = b_5$	$a_4 = b_4$	$a_3 > b_3$	x	x	x	0	1	0
$a_5 = b_5$	$a_4 = b_4$	$a_3 < b_3$	x	x	x	0	0	1
$a_5 = b_5$	$a_4 = b_4$	$a_3 = b_3$	$a_2 > b_2$	x	x	0	1	0
$a_5 = b_5$	$a_4 = b_4$	$a_3 = b_3$	$a_2 < b_2$	x	x	0	0	1
$a_5 = b_5$	$a_4 = b_4$	$a_3 = b_3$	$a_2 = b_2$	$a_1 > b_1$	x	0	0	1
$a_5 = b_5$	$a_4 = b_4$	$a_3 = b_3$	$a_2 = b_2$	$a_1 < b_1$	x	0	1	0
$a_5 = b_5$	$a_4 = b_4$	$a_3 = b_3$	$a_2 = b_2$	$a_1 = b_1$	$a_0 > b_0$	0	1	0
$a_5 = b_5$	$a_4 = b_4$	$a_3 = b_3$	$a_2 = b_2$	$a_1 = b_1$	$a_0 < b_0$	0	0	1
$a_5 = b_5$	$a_4 = b_4$	$a_3 = b_3$	$a_2 = b_2$	$a_1 = b_1$	$a_0 = b_0$	1	0	0

Codes:

1bit comparator:

```
module one_bit(a,b,c,d,e);  
input a,b;  
output c,d,e;  
xnorgate_dataflow a3(a,b,e);  
andgate a2(a, (~b),d);  
andgate a1((~a),b,c);  
  
endmodule  
  
module andgate(x,y,z);  
input x,y;  
output z;  
assign z = x & y;  
endmodule  
  
module xnorgate_dataflow(x,y,z);  
input x,y;  
output z;  
assign z = ~(x ^ y);  
endmodule
```

Test bench code

```
3 module tb_onebit_comp;  
4 reg a,b;  
5 wire c,d,e;  
6 one_bit z1(a,b,c,d,e);  
7 initial  
8 begin  
9 a = 0; b = 0;  
10 #1 a = 0; b = 1;  
11 #1 a = 1; b = 0;  
12 #1 a = 1; b = 1;  
13 end  
14 endmodule  
15
```

## 2 bit comparator:

```
23 module twobit_comp(a1,a0,b1,b0,b,c,d);
24 input a1,a0,b1,b0;
25 output b,c,d;
26 wire x,y,z,x1,y1,z1,x2,y2;
27 andgate c1((~a1),b1,x);
28 andgate1 c2((~a0),b1,b0,y);
29 andgate1 c3((~a1), (~a0),b0,z);
30 orgate c4(x,y,z,b);
31 andgate c5(a1, (~b1),x1);
32 andgate1 c6(a1,a0, (~b0),y1);
33 andgate1 c7(a0, (~b1), (~b0),z1);
34 orgate c8(x1,y1,z1,c);
35 xnorgate_dataflow c9(a0,b0,x2);
36 xnorgate_dataflow c10(a1,b1,y2);
37 andgate c11(x2,y2,d);
38 endmodule
39 module andgate(x,y,z);
40 input x,y;
41 output z;
42 assign z = x & y;
43 endmodule
44 module andgate1(x,y,q,z);
45 input x,y,q;
46 output z;
47 assign z = x & y & q;
48 endmodule
49 module orgate(x1,y1,z1,b);
50 input x1,y1,z1;
51 output b;
52 assign b = x1 | y1 | z1;
53 endmodule
54 module xnorgate_dataflow(x,y,z);
55 input x,y;
56 output z;
57 assign z = ~(x ^ y);
58 endmodule
```

## Test bench code:

```
23 module tb_twobit_comp;
24 reg a1,a0,b1,b0;
25 wire b,c,d;
26 twobit_comp w1(a1,a0,b1,b0,b,c,d);
27 initial
28 begin
29     a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
30 #10 a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b1;
31 #10 a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b1 = 1'b1;b0 = 1'b0;
32 #10 a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b1 = 1'b1;b0 = 1'b1;
33 #10 a1 = 1'b0; a0 = 1'b1;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
34 #10 a1 = 1'b0; a0 = 1'b1;b1 = 1'b0;b0 = 1'b1;
35 #10 a1 = 1'b0; a0 = 1'b1;b1 = 1'b1;b0 = 1'b0;
36 #10 a1 = 1'b0; a0 = 1'b1;b1 = 1'b1;b0 = 1'b1;
37 #10 a1 = 1'b1; a0 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
38 #10 a1 = 1'b1; a0 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b1;
39 #10 a1 = 1'b1; a0 = 1'b0;b1 = 1'b1;b0 = 1'b0;
40 #10 a1 = 1'b1; a0 = 1'b0;b1 = 1'b1;b0 = 1'b1;
41 #10 a1 = 1'b1; a0 = 1'b1;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
42 #10 a1 = 1'b1; a0 = 1'b1;b1 = 1'b0;b0 = 1'b1;
43 #10 a1 = 1'b1; a0 = 1'b1;b1 = 1'b1;b0 = 1'b0;
44 #10 a1 = 1'b1; a0 = 1'b1;b1 = 1'b1;b0 = 1'b1;
45 end
46 endmodule
```

4bit comparator:

Code:

```
module
fourbit_comp(a0,a1,a2,a3,b0,b1,b2,b3,A_LT_B,A_GT_B,A_EQU_B);
input  a0,a1,a2,a3,b0,b1,b2,b3;
output A_EQU_B,A_GT_B,A_LT_B;
wire x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4;
xnorgate r1(a3,b3,x1);
xnorgate r2(a2,b2,x2);
xnorgate r3(a1,b1,x3);
xnorgate r4(a0,b0,x4);
andgate i1(x1,x2,x5);
andgate i2(x3,x4,x6);
andgate i3(x5,x6,A_EQU_B);
andgate p1(a3,(~b3),y1);
andgate p2(a2,(~b2),y2);
andgate p3(a1,(~b1),y3);
andgate p4(a0,(~b0),y4);
andgate p5(x1,y2,y5);
andgate p6(x2,y3,y6);
andgate p7(x3,y4,y7);
orgate p8(y1,y5,y8);
```

```
orgate p9(y6,y7,y9);
orgate p10(y8,y9,A_GT_B);
andgate k1((~a3),b3,z1);
andgate k2((~a2),b2,z2);
andgate k3((~a1),b1,z3);
andgate k4((~a0),b0,z4);
andgate k5(x1,z2,z5);
andgate k6(x2,z3,z6);
andgate k7(x3,z4,z7);
orgate k9(z1,z5,z8);
orgate k10(z6,z7,z9);
orgate k12(z8,z9,A_LT_B);
endmodule

module orgate(x1,y1,b);
input x1,y1;
output b;
assign b = x1 | y1 ;
endmodule

module andgate(x,y,z);
input x,y;
output z;
assign z = x & y;
```



```
endmodule

module xnorgate(x,y,z);

input x,y;

output z;

assign z = ~(x ^ y);

endmodule
```

Test bench code:

```
23 module tb_fourbit_comp;
24 reg a0,a1,a2,a3,b0,b1,b2,b3;
25 wire A_LT_B,A_GT_B,A_EQU_B;
26 fourbit_comp s1(a0,a1,a2,a3,b0,b1,b2,b3,A_LT_B,A_GT_B,A_EQU_B);
27 initial
28 begin
29     a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b3 = 1'b0;b2 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
30 #10 a3 = 1'b1;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b3 = 1'b0;b2 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
31 #10 a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b3 = 1'b1;b2 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
32 #10 a3 = 1'b0;a2 = 1'b1;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b3 = 1'b0;b2 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
33 #10 a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b3 = 1'b0;b2 = 1'b1;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
34 #10 a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b1; a0 = 1'b0;b3 = 1'b0;b2 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
35 #10 a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b3 = 1'b0;b2 = 1'b0;b1 = 1'b1;b0 = 1'b0;
36 #10 a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b1;b3 = 1'b0;b2 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
37 #10 a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b1;b3 = 1'b0;b2 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b1;
38 end
39 endmodule
40
```

6bit comparator:

```
module
sixbit_comp(a0,a1,a2,a3,a4,a5,b0,b1,b2,b3,b4,b5,A_EQU_B,A_GT_B,A
_LT_B);

input a0,a1,a2,a3,a4,a5,b0,b1,b2,b3,b4,b5;
output A_EQU_B,A_GT_B,A_LT_B;

wire
x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y9,y10,y11,y12,y13,
y14,z1,z2,z3,z4,z5,z6,z7,z8,z9,z10;

xnorgate t1(a5,b5,x1);
xnorgate t2(a4,b4,x2);
xnorgate t3(a3,b3,x3);
xnorgate t4(a2,b2,x4);
xnorgate t5(a1,b1,x5);
xnorgate t6(a0,b0,x6);
andgate t7(x1,x2,x7);
andgate t8(x3,x4,x8);
andgate t9(x5,x6,x9);
andgate1 t10(x7,x8,x9,A_EQU_B);
andgate t11(a5,(~b5),y1);
andgate t12(a4,(~b4),y2);
andgate t13(a3,(~b3),y3);
```

```
andgate t14(a2,(~b2),y4);
andgate t15(a1,(~b1),y5);
andgate t16(a0,(~b0),y6);
andgate t17(x1,y2,y7);
andgate t18(x2,y3,y8);
andgate t19(x3,y4,y9);
andgate t20(x4,y5,y10);
andgate t21(x5,y6,y11);
orgate t22(y1,y7,y12);
orgate t23(y8,y9,y13);
orgate t24(y10,y11,y14);
orgate1 t25(y12,y13,y14,A_GT_B);
andgate t26((~a5),b5,z1);
andgate t27((~a4),b4,z2);
andgate t28((~a3),b3,z3);
andgate t29((~a2),b2,z4);
andgate t30((~a1),b1,z5);
andgate t31((~a0),b0,z6);
andgate t32(x1,z2,z7);
andgate t33(x2,z3,z8);
andgate t34(x3,z4,z9);
andgate t35(x4,z5,z10);
```

```
andgate t36(x5,z6,z11);
orgate t37(z1,z7,z12);
orgate t38(z8,z9,z13);
orgate t39(z10,z11,z14);
orgate1 t40(z12,z13,z14,A_LT_B);
endmodule

module xnorgate(x,y,z);
input x,y;
output z;
assign z = ~(x ^ y);
endmodule

module andgate(x,y,z);
input x,y;
output z;
assign z = x & y;
endmodule

module andgate1(x,y,z,m);
input x,y,z;
output m;
assign m = x & y & z;
endmodule

module orgate(x1,y1,b);
```

```

input x1,y1;
output b;
assign b = x1 | y1 ;
endmodule

module orgate1(x1,y1,z1,b);
input x1,y1,z1;
output b;
assign b = x1 | y1 | z1;
Endmodule

```

### Test bench code:



```


23 module tb_sixbit_comp;
24 reg a0,a1,a2,a3,a4,a5,b0,b1,b2,b3,b4,b5;
25 wire A_EQU_B,A_GT_B,A_LT_B;
26 sixbit_comp g12(a0,a1,a2,a3,a4,a5,b0,b1,b2,b3,b4,b5,A_EQU_B,A_GT_B,A_LT_B);
27 initial
28 begin
29     a5 = 1'b0;a4 = 1'b0;a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b5 = 1'b0;b4 = 1'b0;b3 = 1'b0;b2 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
30 #10 a5 = 1'b0;a4 = 1'b0;a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b5 = 1'b0;b4 = 1'b0;b3 = 1'b0;b2 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
31 #10 a5 = 1'b0;a4 = 1'b0;a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b5 = 1'b0;b4 = 1'b0;b3 = 1'b0;b2 = 1'b0;b1 = 1'b1;b0 = 1'b0;
32 #10 a5 = 1'b0;a4 = 1'b0;a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b5 = 1'b1;b4 = 1'b1;b3 = 1'b1;b2 = 1'b1;b1 = 1'b1;b0 = 1'b1;
33 #10 a5 = 1'b0;a4 = 1'b0;a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b5 = 1'b0;b4 = 1'b0;b3 = 1'b1;b2 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
34 #10 a5 = 1'b0;a4 = 1'b0;a3 = 1'b0;a2 = 1'b0;a1 = 1'b0; a0 = 1'b0;b5 = 1'b0;b4 = 1'b1;b3 = 1'b0;b2 = 1'b0;b1 = 1'b0;b0 = 1'b0;
35 end
36 endmodule

```

Results:

1bit comparator:

 
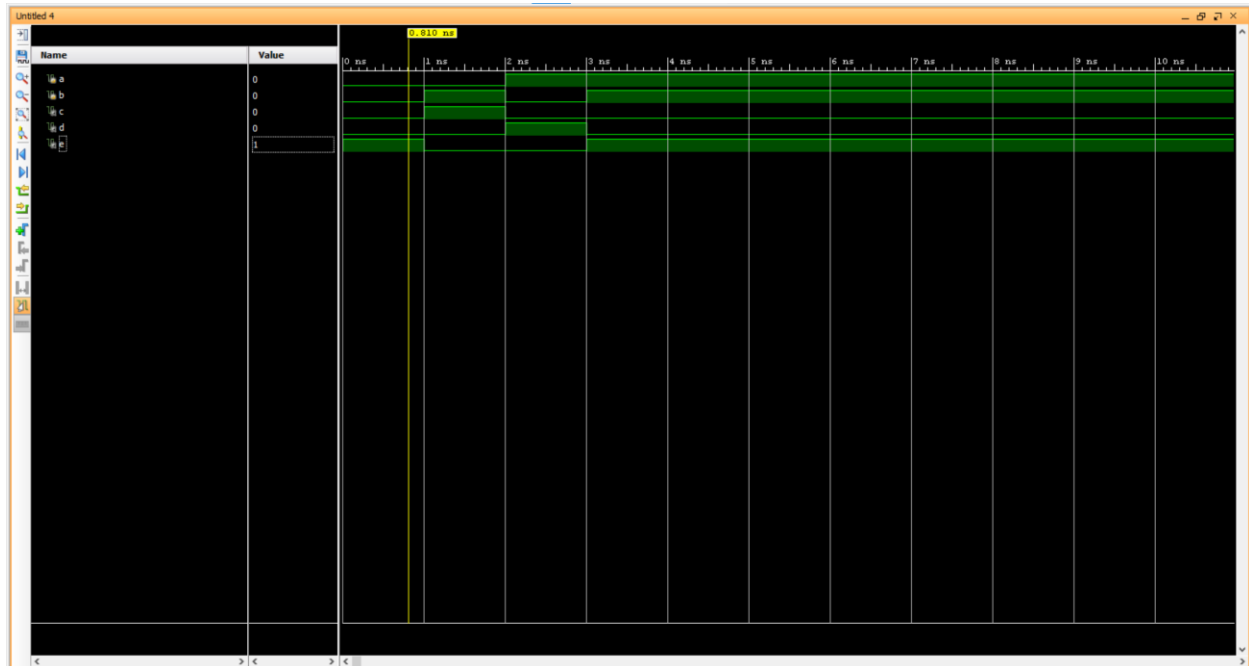



 



## 2bit comparator:









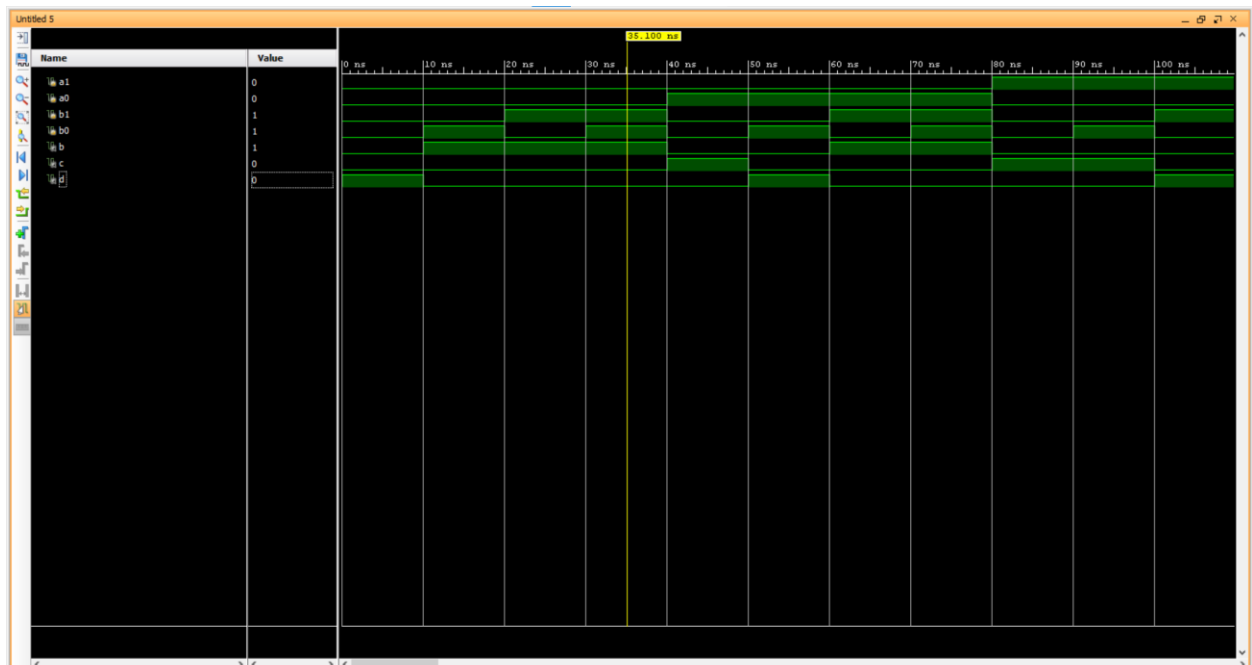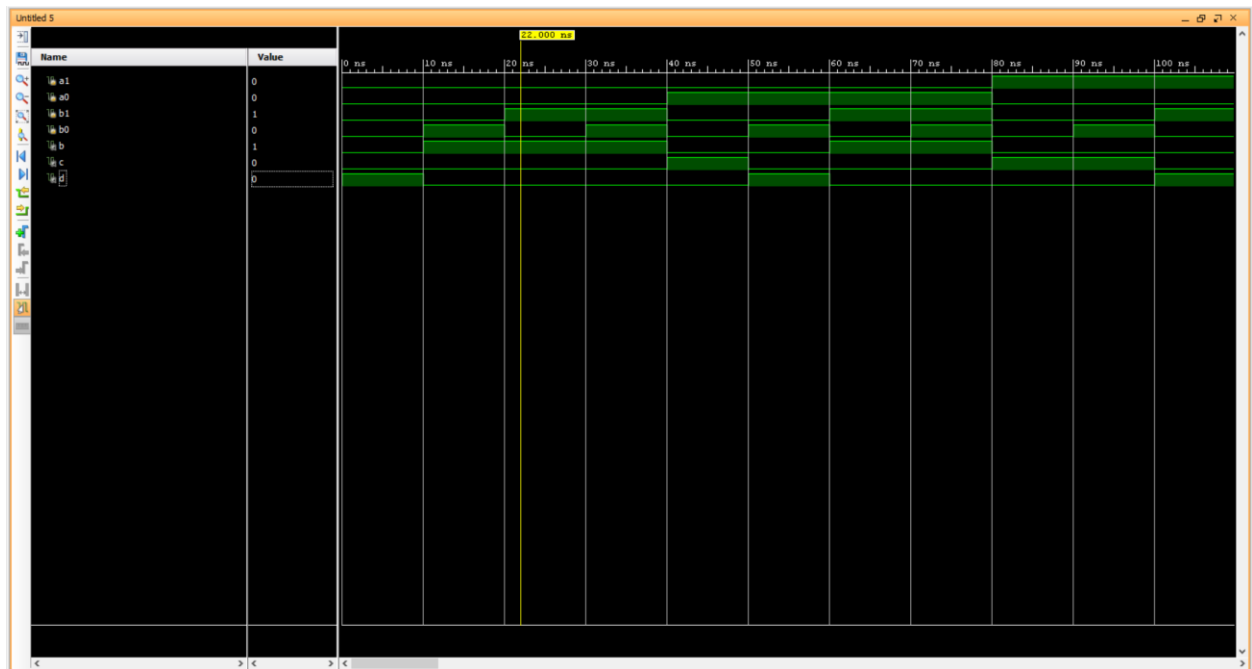


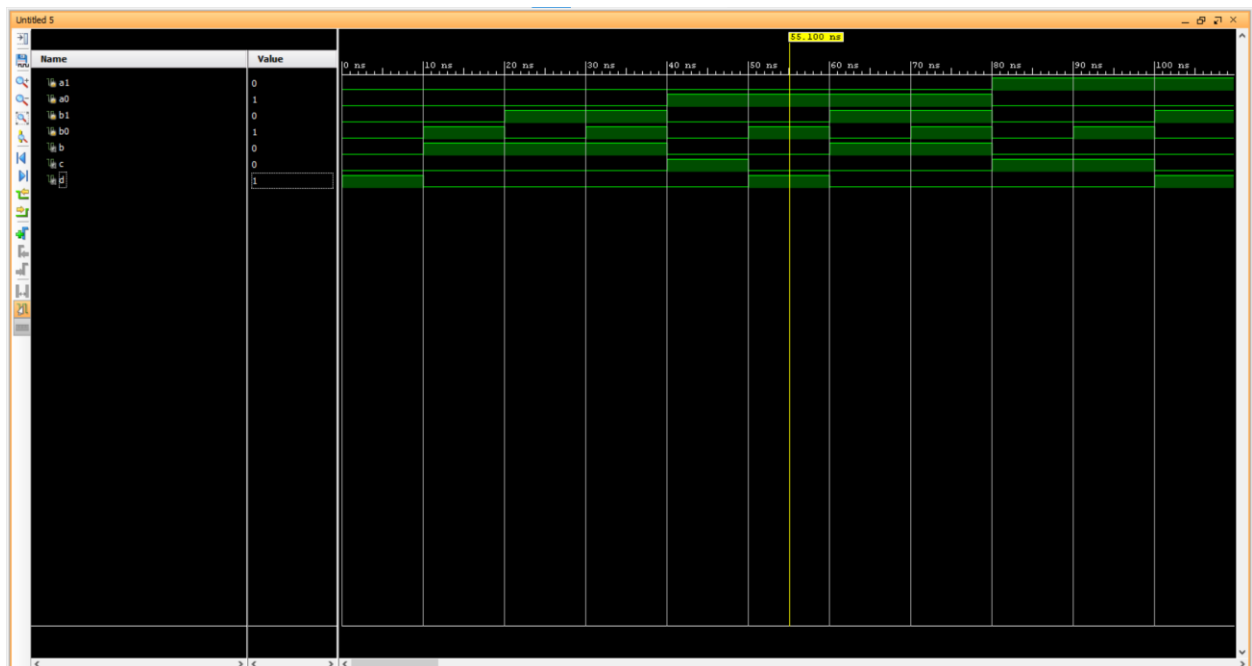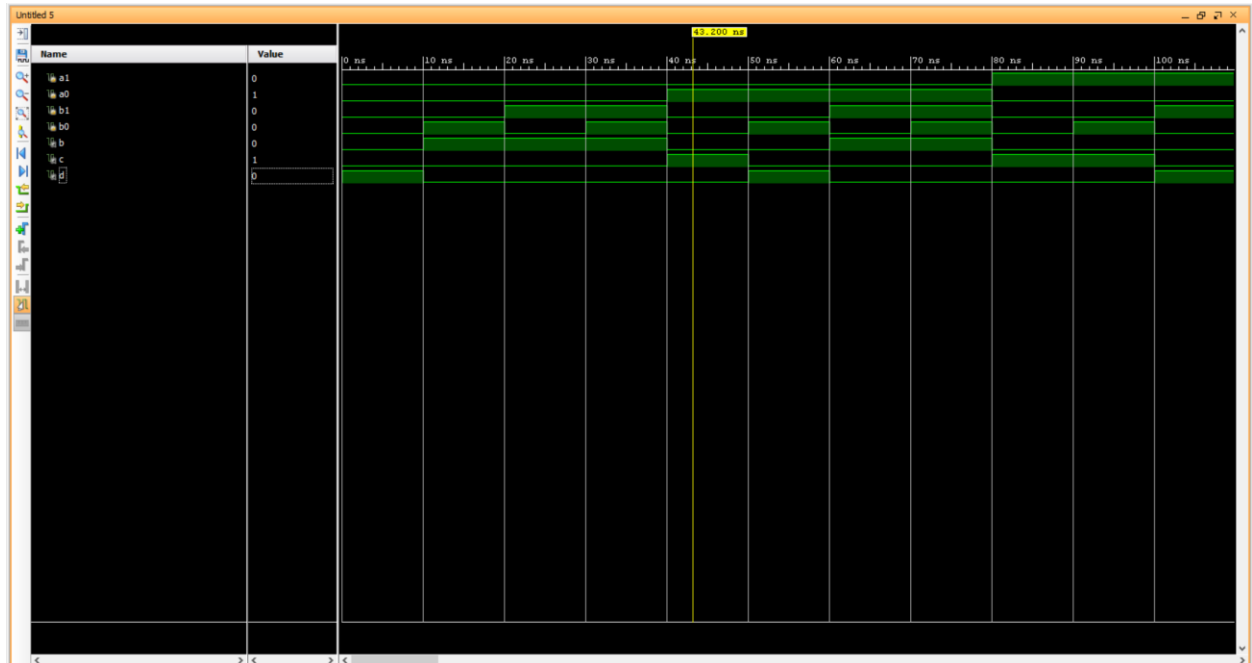


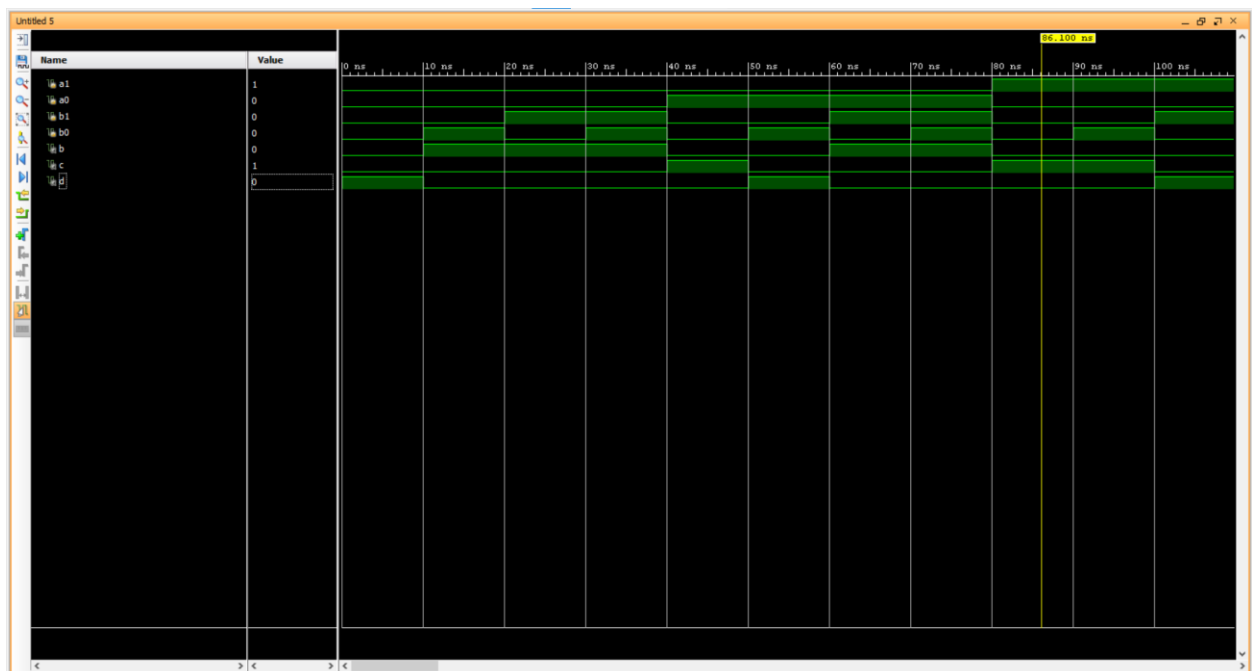

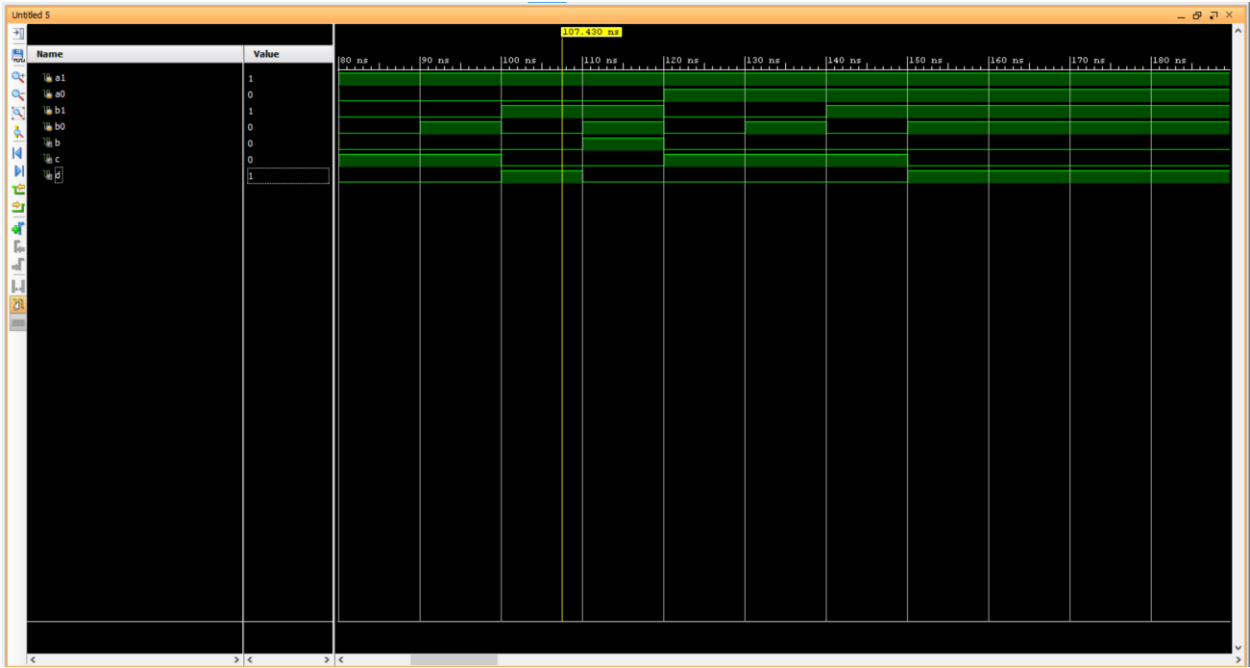
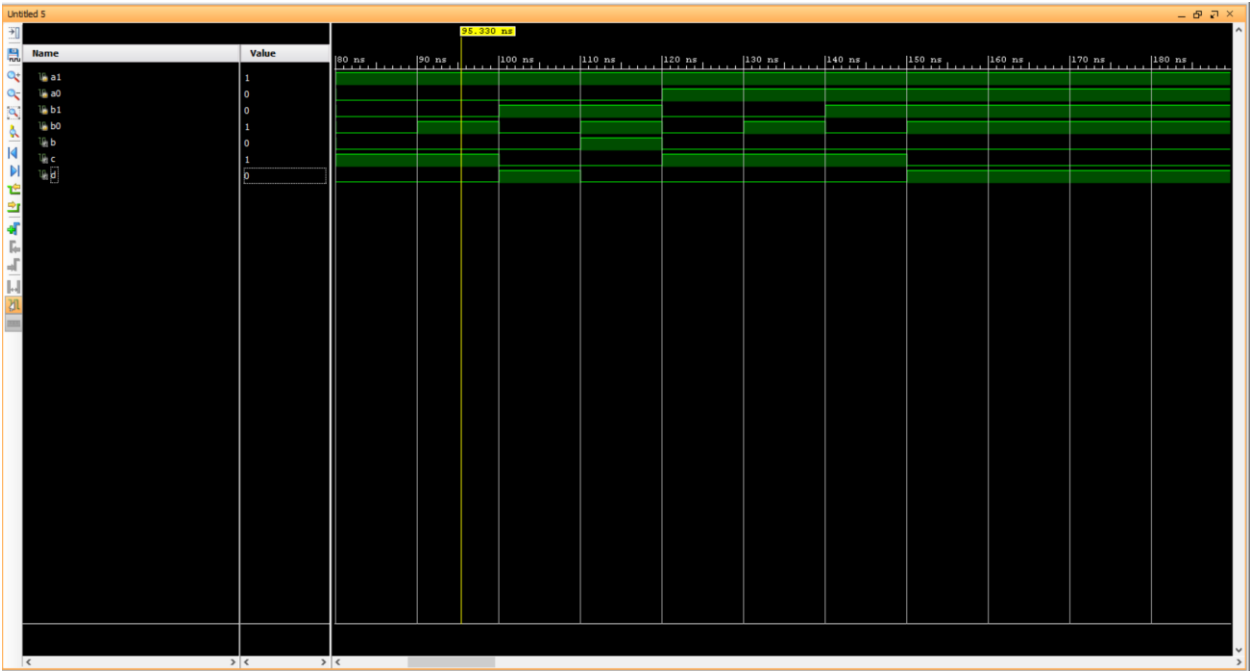


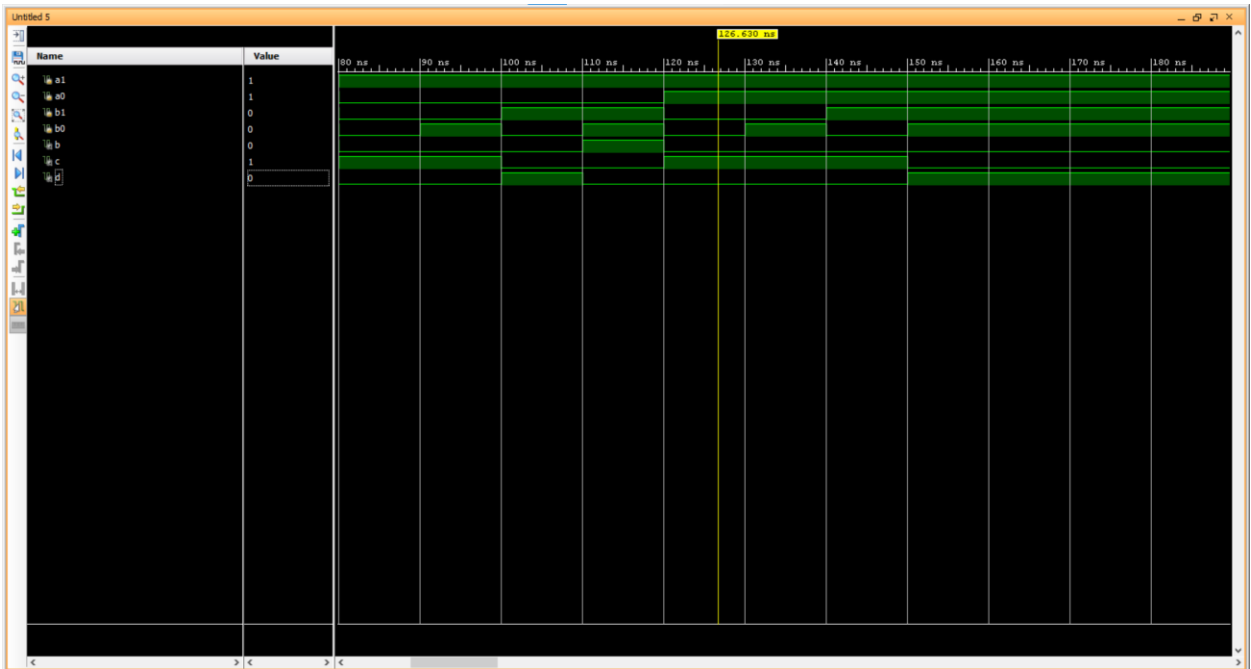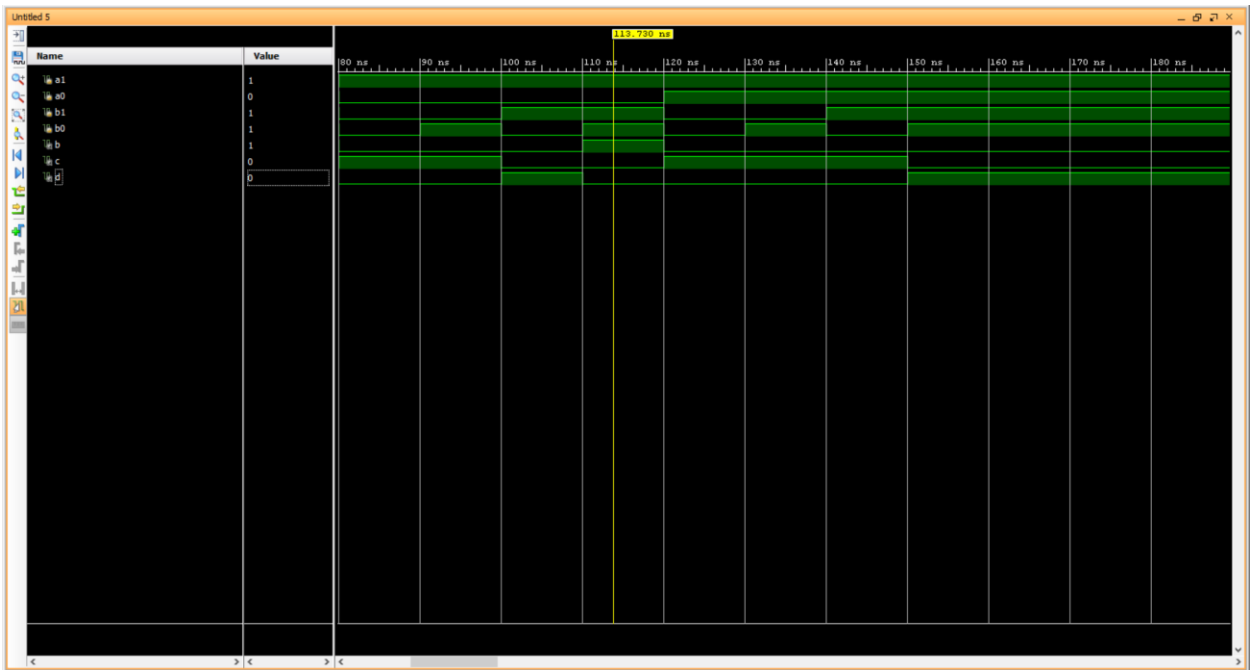

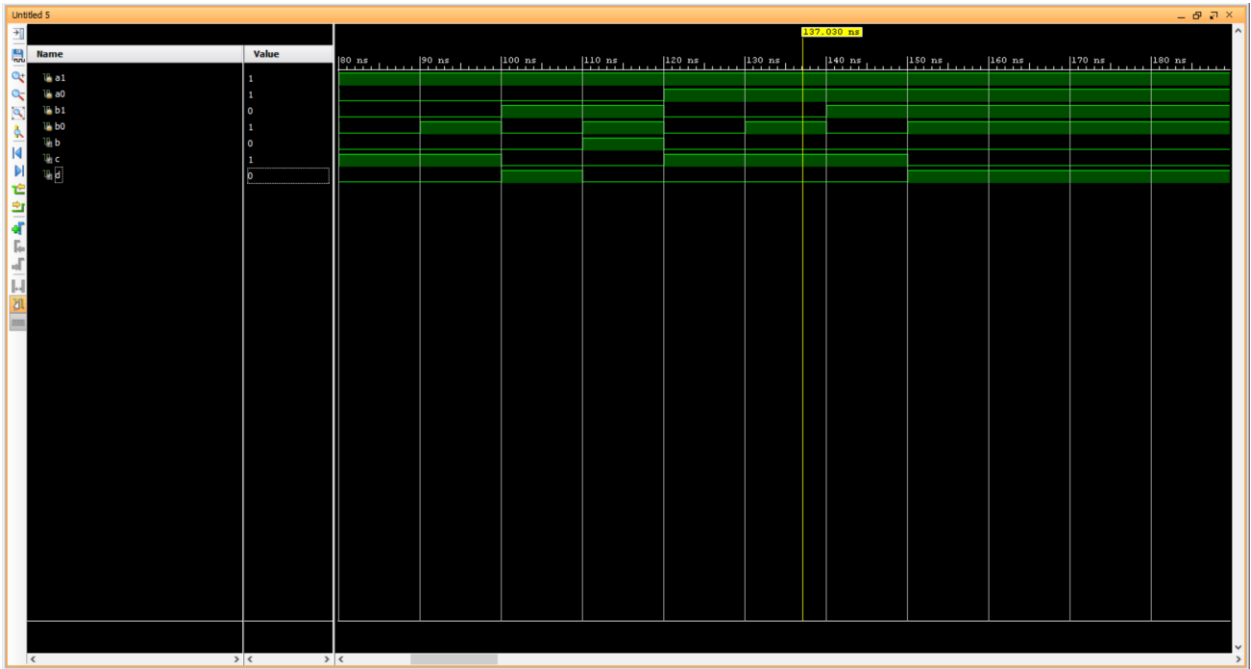


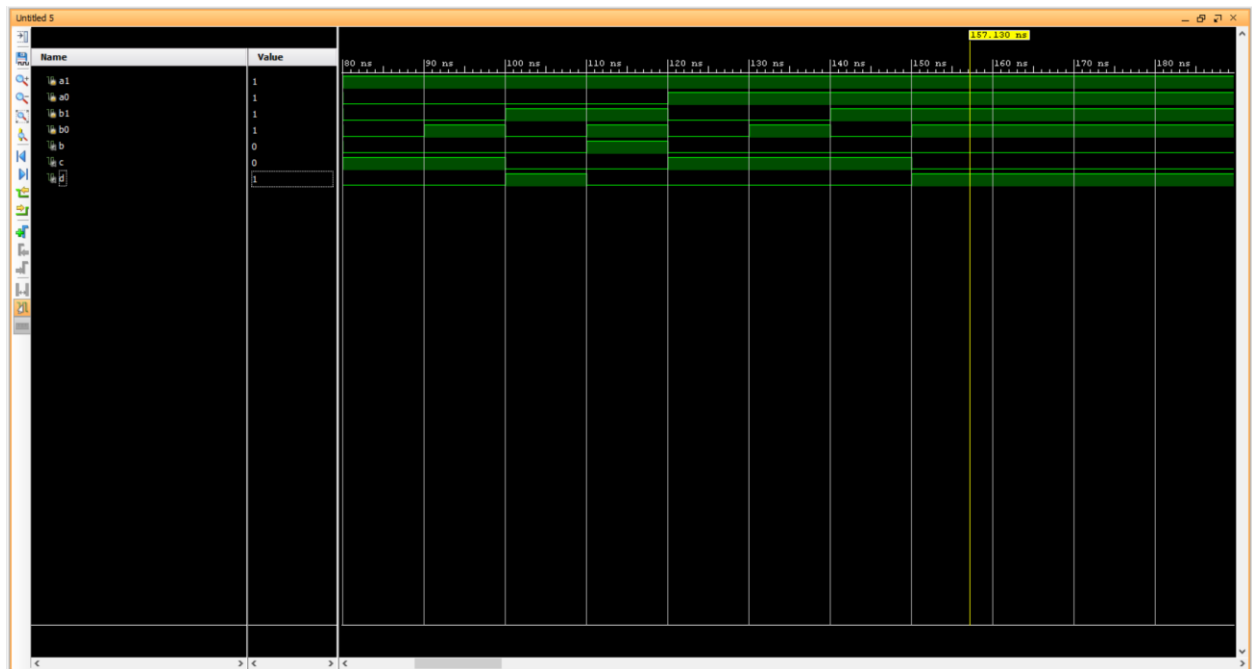


## 4bit comparator:

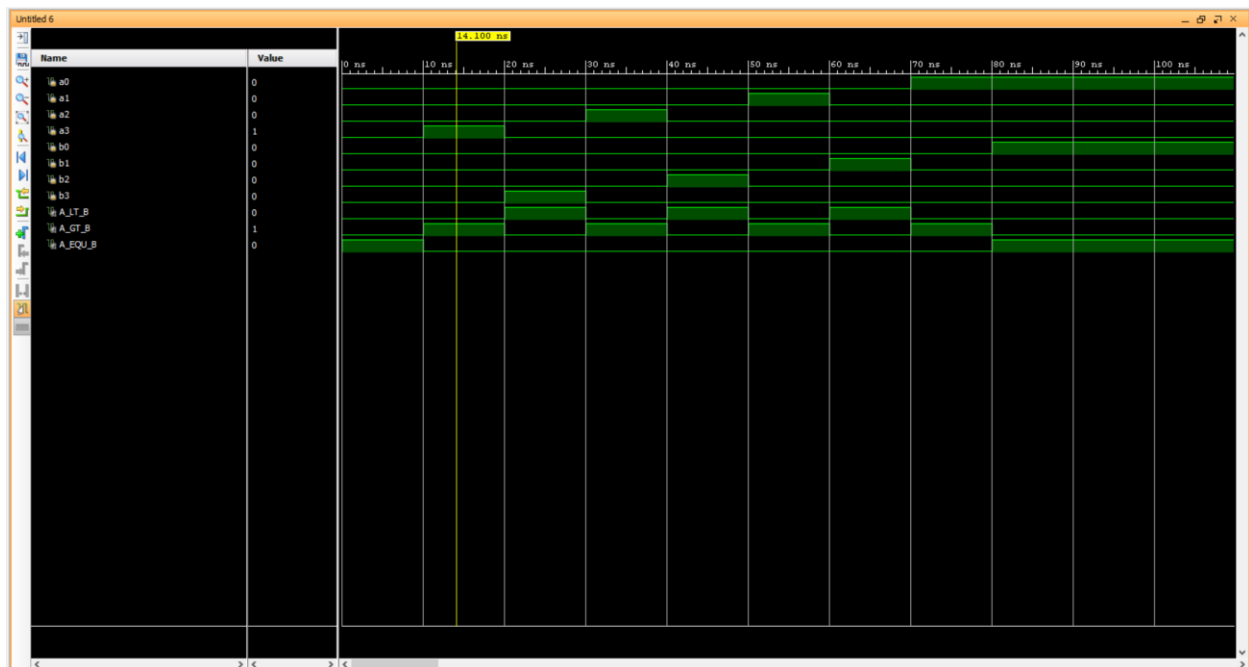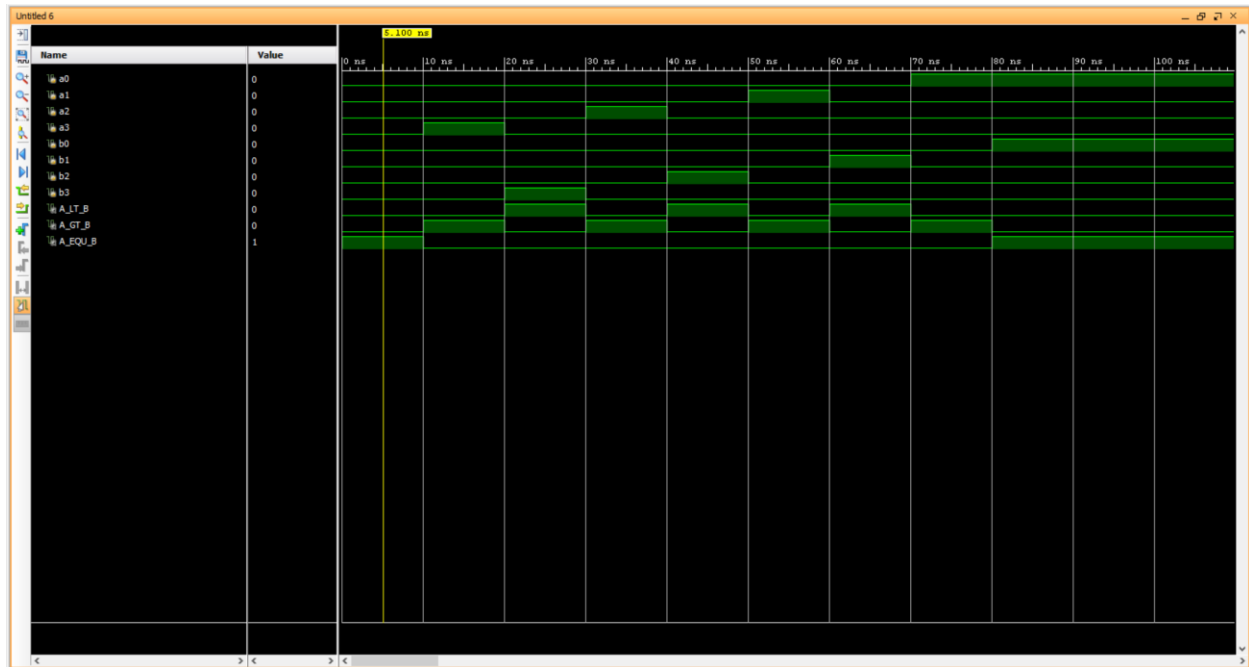





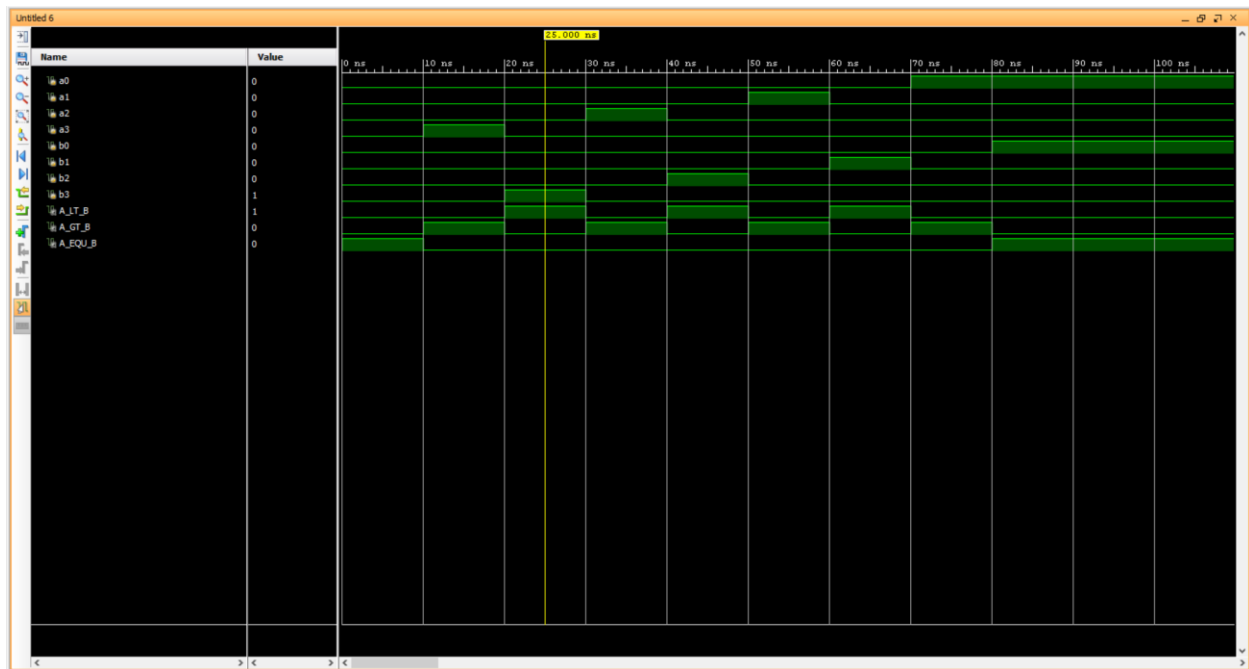







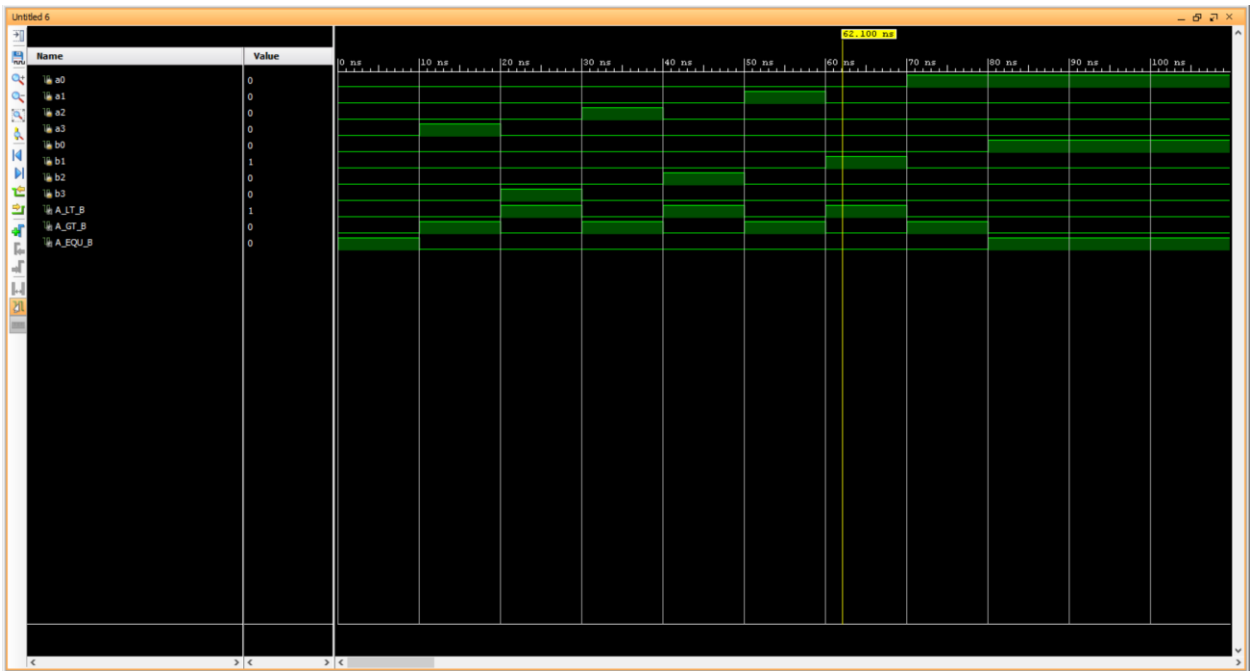



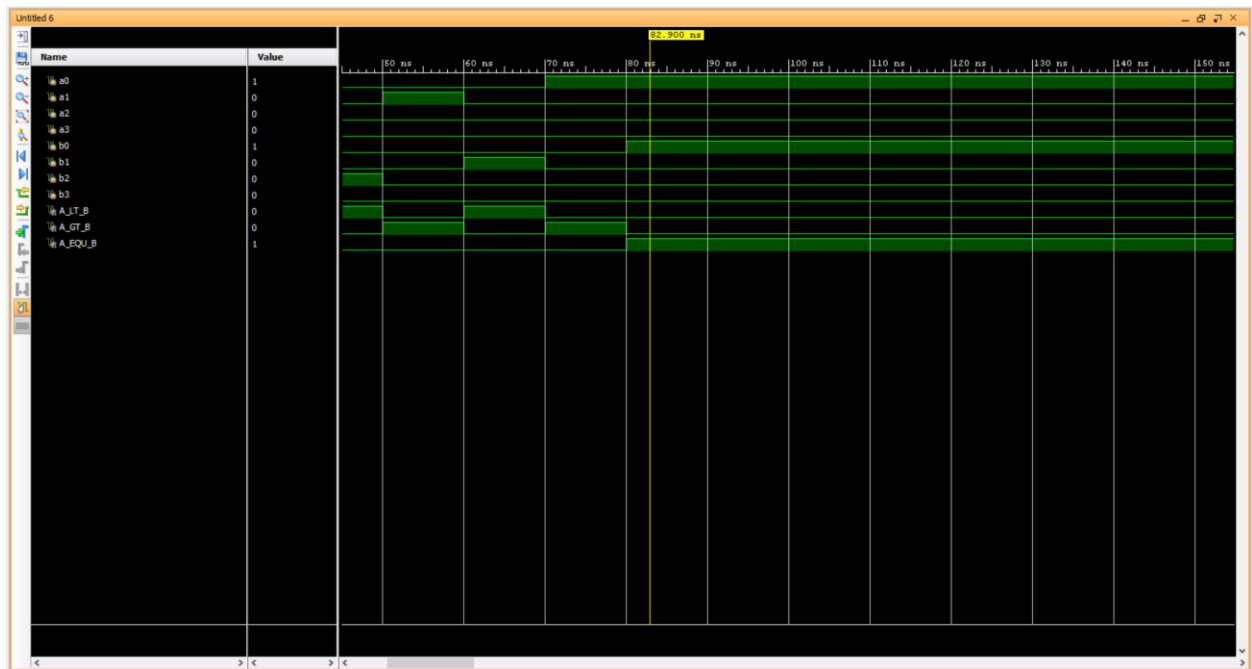


## 6bit comparator:

 
 


  


  

  



  

 

Conclusion :

I have got full knowledge about comparators and how to draw it

Now I can draw any type of comparator